



เอกสารประกอบการสอน
วิชางานพื้นฐานของจริยเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา 3105-0003

โดย

นายประยัด แซ่เมจุย

สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยที่ 1

สารกึ่งตัวนำและไดโอด

สาระสำคัญ

สารกึ่งตัวนำคือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวนำกับชนวน เมื่อจะนำไปเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเติมสารเจือปนลงในสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้นำไฟฟ้าได้ดีขึ้น จึงได้สารกึ่งตัวนำที่เจือปนแล้วมา 2 ชนิด คือสารเอ็น (N-Type) และสารพี (P-Type)

ไดโอด คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทแอดเคนทีฟ (Active Device) ผลิตจากสารกึ่งตัวนำโดยใช้สารกึ่งตัวนำ 2 ชนิด คือ สาร P และสาร N มาต่อชันกัน รอยต่อที่ชันกันจะมีสภาพเป็นชนวน การป้อนกระแสไฟฟ้าให้สาร P และสาร N เรียกว่าไบแอส เมื่อไบแอสตระงับ คือต่อข้ามไฟฟ้าให้ตรงกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำนั้น ทำให้ชนวนบางลงจนกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ในทางตรงกันข้าม เมื่อไบแอสกลับจะทำให้ชนวนกว้างขึ้นตามแรงดันไบแอส จึงมีการนำไปใช้งานทั้งด้านไบแอสตระงับ และไบแอสกลับ

สารการเรียนรู้

- สารกึ่งตัวนำ
- โครงสร้างของไดโอด
- การทำงานของไดโอด
- วงจรการทำงานของไดโอด

จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความแตกต่างของสารกึ่งตัวนำชนิด P และ N ได้ถูกต้อง
- เขียนโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดโอดได้ถูกต้อง
- อธิบายการทำงานของไดโอดได้ถูกต้อง
- ตรวจสอบไดโอดด้วยโอล์มมิเตอร์ได้ถูกต้อง
- ประกอบวงจรเรียงกระแสได้ถูกต้อง


หน่วยที่ 1

สารกึ่งตัวนำและไดโอด

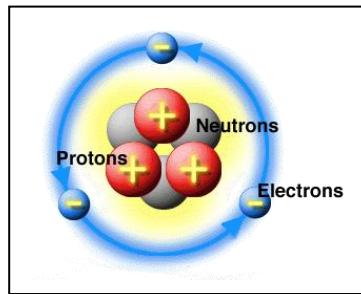1.1 บทนำ

สารประกอบด้วยโมเลกุล และโมเลกุลก็ประกอบด้วยอะตอมของธาตุตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไป รวมตัวกัน การรวมตัวกันนี้อาจเป็นธาตุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคมูลฐาน 3 อนุภาค คือ โปรตอน (Proton) นิวตรอน (Neutron) และอิเล็กตรอน (Electron) โดยมีนิวเคลียส (Nucleus) เป็นแก่นกลางของอะตอม นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุเป็นบวก และนิวตรอนที่มีประจุเป็นกลางรวมกัน ส่วนอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นลบโดยรอบ ๆ นิวเคลียส จำนวนอิเล็กตรอนที่โดยรอบนิวเคลียสมีหลายตัว หรือหลายชั้นวง แต่จำนวนอิเล็กตรอนชั้นวงนอกสุด (Valence Electrons) จะมีผลต่อประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า สารที่อิเล็กตรอนชั้นวงนอกสุดน้อยกว่า 4 ตัว อิเล็กตรอนจะหลุดเป็นอิเล็กตรอนอิสระ (Free Electron) ได้ง่ายกว่าสารที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดมากกว่า 4 ตัว ดังนั้นสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้า (Conductor) จึงมีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดน้อยกว่าสารที่เป็น绝缘ไฟฟ้า (Insulator)

สารกึ่งตัวนำ เช่น เจร์เมเนียม ซิลิโคน นำมาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนหลอดสูญญากาศ เมื่อจะนำไปใช้งาน ต้องทำให้สารกึ่งตัวนำมีคุณสมบัตินำกระแสไฟฟ้าได้ โดยเติมสารเจือปนลงไป (Dope) ทำให้ได้สารกึ่งตัวนำที่นำกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้นมา 2 ชนิด คือสารกึ่งตัวนำที่มีคุณลักษณะทางไฟฟ้าเป็นบวก เรียกว่าสาร P และสารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบเรียกว่าสาร N เมื่อนำสาร P และสาร N มาชนกัน ที่รอยต่อจะมีสภาพเป็นฉนวน และเมื่อต่อข้าวไฟฟ้าให้ตรงคุณสมบัติของเนื้อสาร จะเปลี่ยนสภาพฉนวนที่รอยต่อ ให้ลดความเป็นฉนวนลงจนน้ำกระแสได้ ในทางตรงข้ามเมื่อต่อข้าวไฟฟ้าให้ตรงข้ามกับคุณสมบัติของเนื้อสาร ที่รอยต่อจะเป็นฉนวนมากขึ้น จึงเรียกอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ 2 ชนิดที่นำมาชนต่อกันนี้ว่าไดโอด




ภาพที่ 1.1 อะตอม

<http://www.geocities.ws/phaitoon2501/lesson1/l12.html>

สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2557

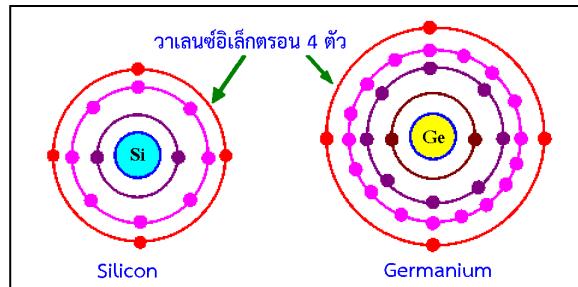1.2 สารกึ่งตัวนำ

สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) หมายถึง สารที่มีค่าความต้านทานอยู่ระหว่าง ตัวนำกับ绝缘 โดยมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด (Valence Electrons) จำนวน 4 ตัว สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่นิยมนำไปทำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือ เจร์เมเนียม และซิลิคอน




ภาพที่ 1.2 วงโคจรของอิเล็กตรอน

เจอร์เมเนียม (Germanium : Ge) เป็นธาตุกึ่งโลหะที่มีเลขอะตอม 32 มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดจำนวน 4 ตัว มีคุณสมบัติก้ากึ่งระหว่างโลหะ และอโลหะ แต่เมื่อนำมาใช้งานมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรั่วไหลของกระแส (Leakage Current)

ซิลิคอน (Silicon : Si) เป็นธาตุกึ่งโลหะที่มีเลขอะตอม 14 มีอิเล็กตรอนชั้นวงนอกสุดจำนวน 4 ตัวเป็นธาตุที่มีอยู่มากในโลก ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตแก้ว ซีเมนต์ เชรามิก ธาตุซิลิคอนจึงถูกนำมาใช้เป็นสารกึ่งตัวนำอย่างแพร่หลาย

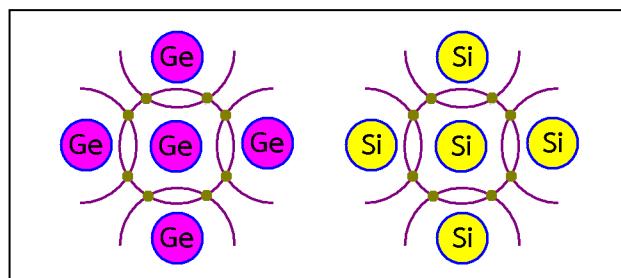
อะตอมของธาตุเจอร์เมเนียม หรือธาตุซิลิคอนจะจับกันเป็นผลึกในรูปของพันธะโค瓦เลนซ์ (Covalence Bond) เพื่อให้อะตอมอยู่ในสภาพเสถียร ต้องใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกับอะตอมข้างเคียงอีก 4 อะตอม จึงจะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 ตัว



ภาพที่ 1.3 พันธะโควาเลนซ์ของเจอร์เมเนียมและซิลิคอน


สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ หมายถึง การเติมสารเจือปนลงในธาตุที่บริสุทธิ์ เช่น เมื่อเติมสารเจือปนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนขั้นวนอกสุด 3 ตัวลงไปจะได้สารกึ่งตัวนำชนิด P และเมื่อเติมสารเจือปนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนขั้นวนอกสุด 5 ตัวลงไปจะได้สารกึ่งตัวนำชนิด N สารเจือปนที่มีอิเล็กตรอนขั้นวนอกสุด 3 ตัว ได้แก่ บอรอน อินเดียม แกลลิียม และอะลูมิเนียม ส่วนสารเจือปนที่มีอิเล็กตรอนขั้นวนอกสุด 5 ตัว ได้แก่ พอสฟอรัส อาเซนิค เป็นต้น

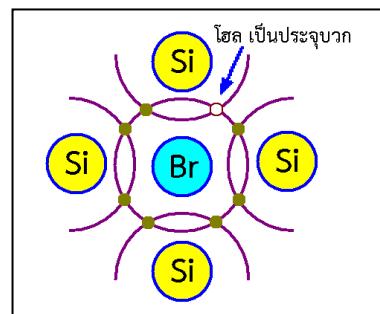1.2.1 สารกึ่งตัวนำชนิด P (P-Type Semiconductor) เกิดจากการเติมสารเจือปนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนวนออกสุด 3 ตัว เช่น บอรอน อินเดียม แกลลิียม อย่างโดยทั่วไปในธาตุชิลิคอน หรือธาตุเจอร์เมเนียม ทำให้อิเล็กตรอนวนออกสุดของแต่ละอะตอมแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนซึ่งกันและกัน หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเพื่อให้ครบ 8 ตัว เมื่อร่วมตัวกันทำให้อะตอมขาดอิเล็กตรอนไป 1 ตัว เพราะสารเจือปนมีอิเล็กตรอนวนออกสุด 3 ตัว จึงเท่ากับมีอิเล็กตรอนเพียง 7 ตัว ทำให้เกิดช่องว่างขึ้น เรียกว่าช่องว่าง หรือส่วนที่ขาดอิเล็กตรอนว่า ไฮล (Hole) ซึ่งแปลว่าหลุม ไฮลจะแสดงประจุบวกของมา จึงเรียกไฮลว่าเป็นพาหะข้างมาก (Majority Carrier) และเรียกอิเล็กตรอนว่าเป็นพาหะข้างน้อย (Minority Carrier)



ภาพที่ 1.4 การเกิดไฮลของสารกึ่งตัวนำชนิด P

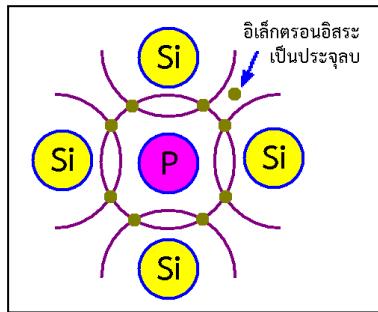
1.2.2 สารกึ่งตัวนำชนิด N (N-Type Semiconductor) เกิดจากการเติมสารเจือปนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนวนออกสุด 5 ตัว เช่น พอสฟอรัส อาเซนิค อย่างโดยทั่วไป จะทำให้อิเล็กตรอนวนออกสุดของแต่ละอะตอมแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนซึ่งกันและกัน หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเพื่อให้ได้ครบ 8 ตัว ผลจากการร่วมตัวกันนี้ทำให้เหลืออิเล็กตรอน 1 ตัว เพราะสารเจือปนมีอิเล็กตรอนวนออกสุด 5 ตัว จึงมีอิเล็กตรอนรวมเป็น 9 ตัว เรียกอิเล็กตรอนที่อยู่นอกวงโคจรจำนวน 1 ตัวว่าอิเล็กตรอนอิสระ ซึ่งจะแสดงประจุลบของมา จึงเรียกอิเล็กตรอนว่าเป็นพาหะข้างมาก และเรียกไฮลว่าเป็นพาหะข้างน้อย



ภาพที่ 1.5 การเกิดอิเล็กตรอนอิสระของสารกึ่งตัวนำชนิด N

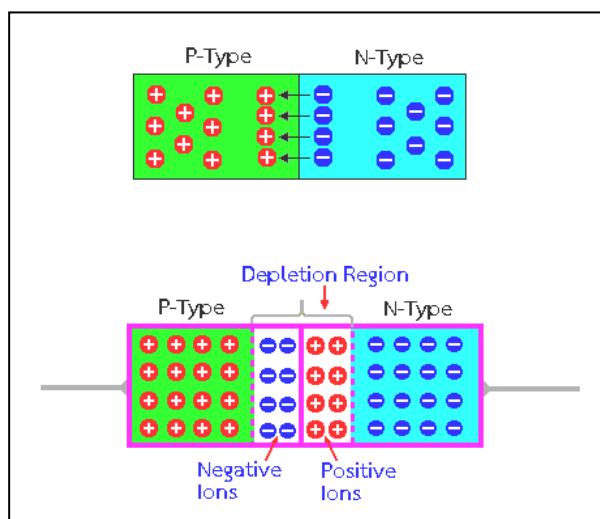1.3 รอยต่อ P-N

เมื่อนำผลึกของสารกึ่งตัวนำชนิด N และชนิด P มาต่อ กัน เรียกว่า รอยต่อ P-N (P-N Junctions) บริเวณรอยต่อจะมีสภาพเป็นฉนวน โดยที่อิเล็กตรอนอิสระในสารกึ่งตัวนำชนิด N จะเคลื่อนที่ข้ามรอยต่อเข้าไปรวมตัวกับไฮโลในสารกึ่งตัวนำชนิด P ทำให้บริเวณรอยต่อปลดพาราห์จึงเป็นฉนวนไฟฟ้า หรือ ดีเพลชั่นเรจิنج (Depletion Region) สภาพความเป็นฉนวนไฟฟ้าจะลดลงได้มื่อไหแรงดันไฟฟ้าข้าม界ที่สาร P และแรงดันไฟฟ้าข้าม界ที่สาร N แต่ในทางตรงข้ามเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าข้าม界ที่สาร N และข้าม界ที่สาร P ฉนวนจะกว้างขึ้น เมื่อเพิ่มแรงดันขึ้นเรื่อยๆ จนถึงแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) กระแสจะร่วงผ่านรอยต่อที่อยู่ในสภาพฉนวนได้ เมื่อกระแสเร็วมีปริมาณมากทำให้รอยต่อร้อน และได้ออดชำรุด



ภาพที่ 1.6 โครงสร้างรอยต่อ P-N

1.4 ไดโอด

ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ โดยนำสาร P และสาร N มาต่อชั้นกัน เมื่อให้ไปแอกสตรง (Forward Bias) กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดได้ และเมื่อให้ไปแอกสกลับ (Reverse Bias) กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่านไดโอดได้ ดังนั้นอัตราทันแรงดันของไดโอดจึงหมายถึง อัตราทันแรงดันไฟฟ้าเมื่อไปแอกสกลับ (Reverse Bias) และปริมาณกระแสของไดโอด หมายถึง ปริมาณกระแสที่ไหลผ่านรอยต่ออย่างต่อเนื่อง เมื่อให้ไปแอกสตรง



ภาพที่ 1.7 ไดโอด
สืบคันเมื่อ 10 มกราคม 2557


ไดโอดมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการผลิตมาใช้งาน มีทั้งใช้งานด้านไปแอกสตรงและไปแอกสกลับ เช่น

1. ไดโอดเรียงกระแส (Rectifier Diode) ใช้เรียงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง
2. ไดโอดปล่อยแสง (Light Emitting Diode : LED) ให้แสงสว่างได้เมื่อได้รับไปแอกสตรง
3. ชอตต์基ไดโอด (Schottky Diode) เป็นไดโอดที่มีความเร็วในการเป็นสวิตซ์สูงมาก และมีแรงดันตกคร่อมด้านไปแอกสตรง ต่ำกว่าไดโอดทั่วไป
4. ไดโอดที่มีช่วงกลับคืนตัวเร็ว (Fast Recovery Diode) ใช้กับวงจรจ่ายไฟแบบสวิตซิ่ง
5. ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) เป็นไดโอดใช้งานด้านไปแอกสกลับ ใช้แรงดันตกคร่อมด้านไปแอกสกลับ ตามค่าแรงดันเฉพาะตัวของไดโอดเบอร์นี้ ใช้ในงานควบคุมแรงดัน เช่น วงจรควบคุมแรงดัน (Regulator Circuit)
6. วาเรกเตอร์ หรือวาริแคปไดโอด (Varactor or Varicap Diode) ใช้คุณสมบัติที่เป็นตัวเก็บประจุเมื่อให้ไปแอกสกลับ ใช้กับวงจรเลือกความถี่ในวิทยุโทรทัศน์
7. โฟโตไดโอด (Photo Diode) เป็นไดโอดที่ใช้พลังงานแสงทำให้มีกระแสรั่วด้านไปแอกสกลับ ปริมาณกระแสเพิ่มขึ้นตามความเข้มของแสง ใช้เป็นตัวรับสัญญาณควบคุมด้วยแสง

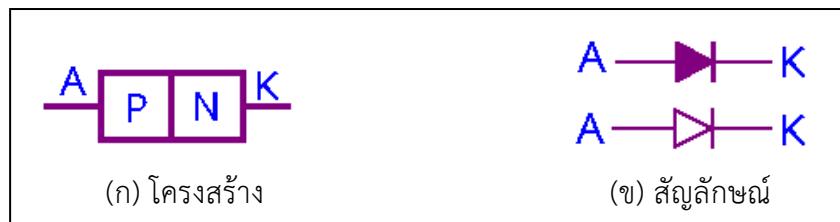1.5 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอด

ไดโอดเกิดจากการนำสารกึ่งตัวนำชนิด N และ P มาต่อกัน ซึ่งจุดที่สารกึ่งตัวนำสัมผัสกันเรียกว่า รอยต่อ (Junction) อิเล็กตรอนอิสระที่มีอยู่มากในสารตัวนำชนิด N เคลื่อนที่ข้ามไปรวมกับไฮดロในสาร P จากปรากฏการณ์นี้จึงทำให้พื้นที่รอยต่อเรียกว่า ดีเพลชันริจิน (Depletion Region) ซึ่งเมื่อเกิดชั้นของรอยต่อที่เป็นฉนวนแล้ว ก็จะทำให้มีการรวมตัวระหว่างอิเล็กตรอนอิสระ และไฮดรอ ข้ามรอยต่ออีก เนื่องจากประจุไฟฟ้าลบที่รวมตัวในดีเพลชันริจินจะผลักอิเล็กตรอนอิสระจากสาร N ไม่ให้เข้ามาร่วม จากปฏิกิริยานี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ Depletion Region ขยายกว้างออกไปอีก

ขาที่ต่อ กับสารกึ่งตัวนำชนิด P คือขาแอนโโนดใช้ตัวย่อ A และขาที่ต่อ กับสารกึ่งตัวนำชนิด N คือ ขาแคโคโทด ใช้ตัวย่อ K สัญลักษณ์ของไดโอดจะมีหัวลูกศรชี้แสดงทิศทางการไหลของกระแส ไฮดรอ จากขาแอนโโนดไปสู่ขาแคโคโทด ตามทิศทางของลูกศร




ภาพที่ 1.8 โครงสร้างและสัญลักษณ์ของไดโอด

1.6 การจัดแรงดันไบแอสให้ไดโอด

การจัดแรงดันไบแอสให้ไดโอด คือการจ่ายไฟฟ้าให้กับรอยต่อ P-N เพื่อกระตุนให้สารกึ่งตัวนำเปลี่ยนแปลงสภาพภายใต้ การไบแอสมี 2 ลักษณะคือ ไบแอสตรง (Forward Bias) และไบแอสกลับ (Reverse Bias)

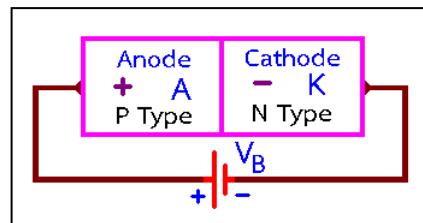
1.6.1 ไบแอสตรง หมายถึง การต่อขั้วบวกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้สารกึ่งตัวนำชนิด P หรือขั้วแอนโโนด และต่อขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ให้สารกึ่งตัวนำชนิด N หรือขั้วแคโคโทด เมื่อไบแอสตรง สภาวะดีเพลชันริจินจะลดลง ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านรอยต่อได้ เมื่อมีกระแสไฟ流ผ่านบริเวณรอยต่อ จะมีแรงดันตกคร่อม สำหรับสารกึ่งตัวนำทำมาจากซิลิคอนจะมีแรงดันตกคร่อม 0.6 - 0.7 โวลต์ และสารกึ่งตัวนำที่ทำจากเจอร์เมเนียมจะมีแรงดันตกคร่อม 0.2 - 0.3 โวลต์ ซึ่งต่างจากตัวต้านทานที่ปริมาณแรงดันตกคร่อมประมาณปริมาณกระแส แต่แรงดันตกคร่อมไดโอดเมื่อได้รับไบแอสตรงมีค่าไม่ถึง 1 โวลต์



ภาพที่ 1.9 การไฟลของกระแสไฟฟ้าผ่านรอยต่อ P-N


การไฟลของกระแสไฟฟ้าผ่านรอยต่อ P-N เรียกว่า 2 อย่าง คือกระแสอิเล็กตรอน (Electron Current) และกระแสเดนิยม (Conventional Current)

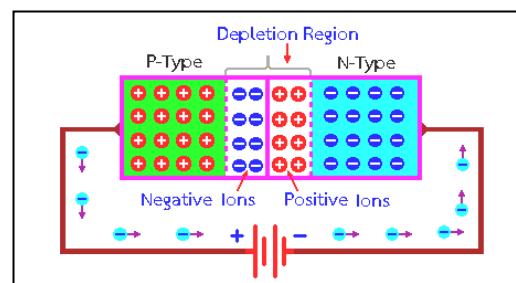กระแสอิเล็กตรอน เป็นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน จากขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า V_B ผ่านสารกึ่งตัวนำชนิด N และผลักอิเล็กตรอนอิสระซึ่งเป็นพาหะข้างมาก ให้เคลื่อนที่ข้ามรอยต่อ ผ่านสารกึ่งตัวนำชนิด P ไปยังขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ ทำให้ได้เป็นกระแสอิเล็กตรอน




ภาพที่ 1.10 ทิศทางการไฟลของกระแสอิเล็กตรอน

กระแสเดนิยม เป็นการเคลื่อนที่ของไฮโล จากขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ ผ่านสารกึ่งตัวนำชนิด P และผลักไฮโลซึ่งเป็นพาหะข้างมากในสารกึ่งตัวนำชนิด P ให้เคลื่อนที่ข้ามรอยต่อผ่านสารกึ่งตัวนำชนิด N เกิดเป็นกระแสไฮโล พิจารณาจากทิศทางการเคลื่อนที่จะเคลื่อนจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ เมื่อกล่าวถึง ทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า จะกล่าวถึงการเคลื่อนที่จากขั้วบวกซึ่งมีศักย์สูงกว่าไปยังขั้วลบ ซึ่งมีศักย์ต่ำกว่า หากกว่าการกล่าวถึงกระแสอิเล็กตรอน จึงเรียกว่า กระแสเดนิยม

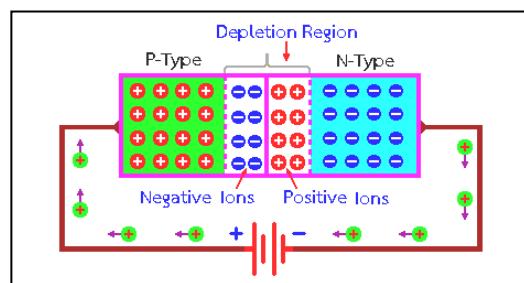


ภาพที่ 1.11 ทิศทางการไฟลของกระแสเดนิยม

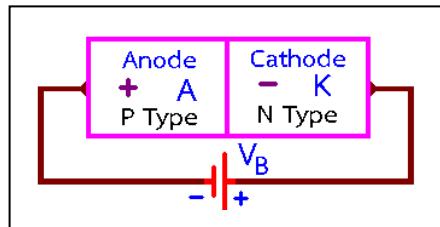1.6.2 ໄປແອສກລັບ ໝາຍຄື່ງ ການຕ່ອງຂ້າວຂອງແຫລ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າກັບສາຮົກົ່ງຕ້ວນໍາໜີດ P ທີ່ເອົາໂນດ ແລະ ຕ່ອງຂ້າວຂອງແຫລ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າກັບສາຮົກົ່ງຕ້ວນໍາໜີດ N ທີ່ເຄໂຫດ ເມື່ອຮອຍຕ່ອງ P-N ໄດ້ຮັບໄປແອສກລັບບຣິເວັນດີພລີ້ຂັ້ນຮິຈິນຈະກວ້າງຂຶ້ນ



ກາພທີ 1.12 ການຈ່າຍໄປແອສກລັບໃກ້ບຣອຍຕ່ອງ P-N

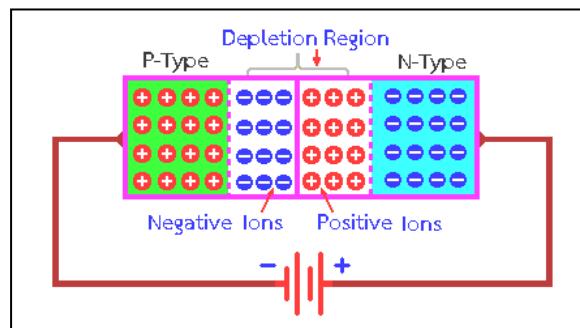ເມື່ອຮອຍຕ່ອງ P-N ໄດ້ຮັບໄປແອສກລັບ ອີເລີກຕອນອີສະຮະໃນສາຮ N ຈະຄູກຂ້າວຂອງ ແຫລ່ງຈ່າຍໄຟດີ່ງໄປ ແລະ ອີເລີກຕອນຈາກແຫລ່ງຈ່າຍໄຟຈະໄຫລເຂົາໄປຮ່ວມຕັກບໂຫລທີ່ສາຮ P ທຳໄໜບຣິເວັນ ປລອດພາທະກວ້າງຂຶ້ນ ຈຶ່ງໄມ້ມີກະແສໄຫລຂ້າມຮອຍຕ່ອງ P-N ເມື່ອໄດ້ຮັບໄປແອສກລັບ




ກາພທີ 1.13 ຮອຍຕ່ອງ P-N ເມື່ອໄດ້ຮັບໄປແອສກລັບ

ກະແສຮ້ວໄທລເມື່ອໄປແອສກລັບ (Leakage Current) ບໍລິມານກະແສຮ້ວໄທລເພື່ອຢູ່ກັບ ຊົນດີຂອງສາຮກົ່ງຕ້ວນໍາ ເຊັ່ນ ງີລິຄອນມີຄ່າກະແສຮ້ວໄທລນ້ອຍ ສ່ວນເຈຼອຮມເນີຍມມີຄ່າກະແສຮ້ວໄທລມາກ ແລະ ຄ່າກະແສຮ້ວໄທລນີ້ຍັງຂຶ້ນອູ່ກັບຄ່າແຮງດັນໄປແອສກລັບທີ່ຈ່າຍໃຫ້ໄດ້ໂອດ ເມື່ອແຮງດັນໄປແອສກລັບມີຄ່າມາກ ກະແສຈະຮ້ວໄທລມາກ ຄ້າຈ່າຍແຮງດັນໄປແອສກລັບມີຄ່ານ້ອຍກະແສຈຶ່ງຮ້ວໄທລນ້ອຍ

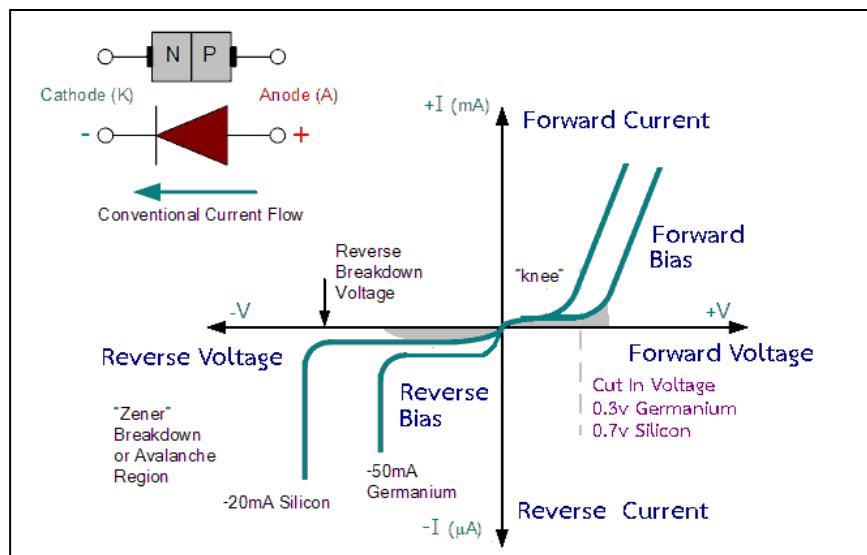1.7 คุณลักษณะทางไฟฟ้าของไดโอด

คุณลักษณะทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการจ่ายแรงดันไฟแอดส์ให้ตัวไดโอด แบ่งเป็น 2 สภาวะคือ ไฟแอดสตรง และไฟแอดสกลับ เมื่อไดร์บีไฟแอดสตรงจะมีกระแสไฟหล่อผ่านไดโอดได้ (Forward Current) แต่ปริมาณแรงดันต้องสูงกว่าค่าแรงดันเริ่มต้น คือ ไดโอดชนิดเจอร์เมเนียมจะมีแรงดัน 0.3 โวลต์ และไดโอดชนิดซิลิคอนจะมีแรงดัน 0.7 โวลต์ เรียกว่าค่าแรงดันคัตอิน (Cut In Voltage) ในทางตรงกันข้าม เมื่อจ่ายแรงดันไฟแอดสกลับให้ไดโอด จะไม่มีกระแสไฟหล่อผ่านไดโอด แต่อาจจะมีกระแสสร้างเพียงเล็กน้อย ในหน่วยไมโครแอมป์ เมื่อเพิ่มแรงดันไฟแอดสกลับให้สูงจนถึงค่าแรงดันพังทลาย (Breakdown-Voltage) จะทำให้มีกระแสสร้างไฟหล่อผ่านไดโอดได้ การนำกระแสในสภาวะนี้รอยต่อ P-N จะชำรุดเสียหาย และมีกระแสไฟหล่อผ่านรอยต่อ P-N จำนวนมาก




ภาพที่ 1.14 กราฟคุณลักษณะทางไฟฟ้าของไดโอด

http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_3.html

สืบคันเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557

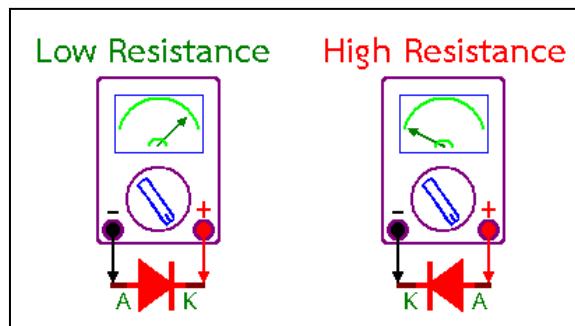1.8 การทดสอบโดยไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์

วัดทดสอบโดยใช้มัลติมิเตอร์ชนิดเข็ม ก่อนทำการวัดต้องทราบโครงสร้างของมัลติมิเตอร์ เมื่อใช้วัดค่าความต้านทาน เช่น มัลติมิเตอร์ซันวา (Sanwa) เมื่อตั้งย่านวัดโอมจะใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายใน ขั้วบวกของแบตเตอรี่ภายในผ่านอุกทางสายขั้วลบของมัลติมิเตอร์ และขั้วลบของแบตเตอรี่ภายในผ่านอุกทางสายขั้วบวกของมัลติมิเตอร์ เมื่อวัดไดโอดด้านในและตรงให้ตั้งย่านวัด $R \times 1$ หรือ $R \times 10$ ใช้สายนำต่อที่ขาแอนโนด และสายสีแดงต่อที่ขาแคโคด เมื่อวัดซิลิคอนไดโอดเข็มมิเตอร์จะชี้ที่ค่าความต้านทานต่ำประมาณ 70Ω ส่วนในการวัดด้านในและกลับให้ตั้งมัลติมิเตอร์ที่ย่านวัด $R \times 10 k$ เพื่อวัดค่ากระแสรั่วไหล โดยสายของมัลติมิเตอร์ต่อ กับขาไดโอดสลับขั้วจากการวัดครั้งแรก จะเห็นว่าเข็มของมัลติมิเตอร์จะไม่เข็ม คือชี้ที่ค่าความต้านทานสูงมาก (infinity)



ภาพที่ 1.15 การวัดและทดสอบโดยไดโอดด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

แสดงความหมายจากการวัดโดยไดโอดที่ชำรุด ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม มีความหมายดังนี้

1. ไดโอดขาด หมายถึง รอยต่อ P-N ขาดจากกัน ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดไม่ได้ จวัดค่าความต้านทานได้สูงทึ้งในกรณีในและตรงและในและกลับ
2. ไดโอดลัดวงจร หมายถึง รอยต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำ P-N เกิดการพังหลายเข้าหากัน ไดโอดจะนำกระแสได้ทึ้งแบบในและตรงและในและกลับ จวัดค่าความต้านทานได้ต่ำทึ้งในกรณีในและตรง และในและกลับ
3. ไดโอดรั่ว หมายถึง มีกระแสผ่านไดโอดด้านในและกลับ เมื่อวัดไดโอดด้านในและกลับให้ตั้งย่านวัดโอมมิเตอร์สูงสุด เช่น $R \times 10 k$ ในกรณีที่เป็นซิลิคอนไดโอดสภาพดี เข็มของโอมมิเตอร์จะไม่เข็ม หากเห็นว่าเข็มมิเตอร์กระแสติดเล็กน้อยแสดงว่าซิลิคอนไดโอดรั่ว

1.9 คู่มือการใช้งานไดโอด

การนำไดโอดมาใช้งาน จะต้องทราบข้อมูลรายละเอียดของไดโอดแต่ละเบอร์จากคู่มือการใช้งาน (Data Sheet) ในคู่มือจะบอกชนิดของสารกึ่งตัวนำที่ใช้ ประเภทของสารกึ่งตัวนำที่ผลิต คุณสมบัติเฉพาะของไดโอดแต่ละเบอร์ ค่าสูงสุด เช่น แรงดันไฟฟ้าสัลบ กระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อไฟฟ้าตรง อุณหภูมิในการใช้งาน และคุณสมบัติทางไฟฟ้าตามตัวอย่าง คู่มือไดโอดเบอร์ 1N4001 - 1N4007 และคู่มือไดโอดเบอร์ 1N5400 - 1N5408




1N4001 - 1N4007

1.0A RECTIFIER

[Please click here to visit our online spice models database.](#)

Features

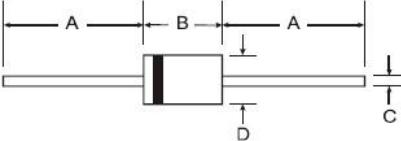- Diffused Junction
- High Current Capability and Low Forward Voltage Drop
- Surge Overload Rating to 30A Peak
- Low Reverse Leakage Current
- Lead Free Finish, RoHS Compliant (Note 3)



Dim	DO-41 Plastic	
	Min	Max
A	25.40	—
B	4.06	5.21
C	0.71	0.864
D	2.00	2.72

All Dimensions in mm

Mechanical Data

- Case: DO-41
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish - Bright Tin. Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Mounting Position: Any
- Ordering Information: See Page 2
- Marking: Type Number
- Weight: 0.30 grams (approximate)

Maximum Ratings and Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Working Peak Reverse Voltage	V_{RW}								
DC Blocking Voltage	V_R								
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	V
Average Rectified Output Current (Note 1) @ $T_A = 75^\circ\text{C}$	I_O	1.0						A	
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load	I_{FSM}	30						A	
Forward Voltage @ $I_F = 1.0\text{A}$	V_{FM}	1.0						V	
Peak Reverse Current @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ at Rated DC Blocking Voltage @ $T_A = 100^\circ\text{C}$	I_{RM}	5.0 50						μA	
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_J	15			8			pF	
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	R_{JA}	100						K/W	
Maximum DC Blocking Voltage Temperature	T_A	+150						$^\circ\text{C}$	
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-65 to +150						$^\circ\text{C}$	

Notes:

1. Leads maintained at ambient temperature at a distance of 9.5mm from the case.
2. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
3. EU Directive 2002/95/EC (RoHS). All applicable RoHS exemptions applied, see EU Directive 2002/95/EC Annex Notes.

ภาพที่ 1.16 คู่มือไดโอดเบอร์ 1N4001 - 1N4007

ที่มา <http://www.diodes.com>

สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557




1N5400 - 1N5408

3.0A RECTIFIER

SPICE MODELS: 1N5400 1N5401 1N5402 1N5404
1N5406 1N5407 1N5408

Features

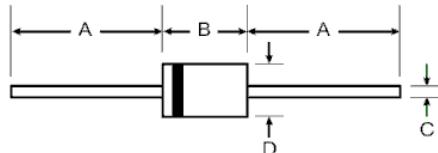- Diffused Junction
- High Current Capability and Low Forward Voltage Drop
- Surge Overload Rating to 200A Peak
- Low Reverse Leakage Current
- Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0



Mechanical Data

- Case: Molded Plastic
- Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Weight: 1.1 grams (approx.)
- Mounting Position: Any
- Marking: Type Number

DO-201AD		
Dim	Min	Max
A	25.40	—
B	7.20	9.50
C	1.20	1.30
D	4.80	5.30

All Dimensions in mm

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

@ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	1N5400	1N5401	1N5402	1N5404	1N5406	1N5407	1N5408	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}								
Working Peak Reverse Voltage	V_{RWM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
DC Blocking Voltage	V_R								
RMS Reverse Voltage	$V_R(\text{RMS})$	35	70	140	280	420	560	700	V
Average Rectified Output Current @ $T_A = 105^\circ\text{C}$ (Note 1)	I_O				3.0				A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}				200				A
Forward Voltage @ $I_F = 3.0\text{A}$	V_{FM}				1.0				V
Peak Reverse Current @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ at Rated DC Blocking Voltage @ $T_A = 150^\circ\text{C}$	I_{RM}				10	100			μA
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_J		50			25			pF
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	R_{QJA}			15					K/W
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}			-65 to +150					$^\circ\text{C}$

ภาพที่ 1.17 คู่มือไดโอดเบอร์ 1N5400 - 1N5408

ที่มา <http://www.diodes.com>

สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557

จากคุณมีอัลโอดเบอร์ 1N4001 – 1N4007 เป็นชิลิคอนไดโอดที่ทนกระแสไฟแอลอสตรงได้ 1 A และไดโอดเบอร์ 1N5401 – 1N5407 เป็นชิลิคอนไดโอดที่ทนกระแสไฟแอลอสตรงได้ 3 A ส่วนอัตราท่าน แรงดันไฟแอลอสกลับมีตั้งแต่ 50 V ถึง 1,000 V ตามลำดับ คุณมีอัลไดบักก์ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เป็นไดโอดที่มีกระแสเร็วต่ำ เมื่อให้กระแสไฟแอลอสตรงจะมีแรงดันตกคร่อมต่ำ ทนต่ออุณหภูมิในการบัดกรีได้สูง ค่าพิกัดที่สำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

V_{RRM} คือ ค่าแรงดันไฟแอลอสกลับสูงสุดที่เกิดทุกไซเคิลของไฟฟ้ากระแสสลับ (Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage) หรือค่า PIV ที่ไดโอดทำงานได้โดยไม่ชำรุด เช่น ไดโอดเบอร์ 1N4001 คือ 50 V และ 1N4007 คือ 1 kV ส่วนเบอร์ 1N5400 คือ 50 V และ 1N5408 คือ 1 kV

V_R คือ ค่าแรงดันไฟแอลอสกลับสูงสุดที่ไดโอดทนได้โดยไม่ได้รับความเสียหาย

$V_{R(RMS)}$ คือ ค่าแรงดันไฟแอลอสกลับสูงสุดแบบ RMS ที่ไดโอดได้รับและทำงานได้ ซึ่งต่ำกว่าค่าแรงดันย้อนกลับสูงสุด ประมาณ 30%


I_0 คือ ค่ากระแสเฉลี่ยกระแสสูงสุดที่เหลือผ่านไดโอดเมื่อได้รับไฟแอลอสตรง

I_{F50} คือ ค่ากระแสขั้นตอนสูงสุดไม่เกิน 8.3 มิลลิวานาที ทางด้านไฟแอลอสตรง ซึ่งไดโอดทนได้โดยไม่ได้รับความเสียหาย

1.10 วงจรเรียงกระแส

วงจรเรียงกระแส (Rectifier) เป็นวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ คือ วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half Wave Rectifier Circuit) และ วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (Full Wave Rectifier Circuit) ค่าแรงดันเมื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเป็นค่าแรงดันเฉลี่ย (Average value : VAV) ได้จากการนำรูปคลื่นไอน์มาเฉลี่ยเพื่อหาค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Voltage : VM)

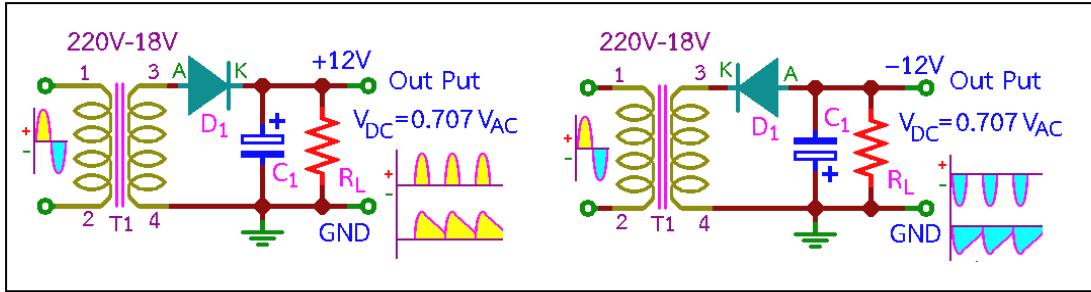1.10.1 วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half Wave Rectifier Circuit) ใช้ไดโอดตัวเดียว ทำหน้าที่กันแรงดันไฟลับโดยยอมให้พัลส์ (Pulse) ในช่วงไฟแอลอสตรงผ่านไดโอดไปได้ และตัดพัลส์ในช่วงที่เป็นไฟแอลอสกลับ ทำให้ได้แรงดันเอาต์พุตเป็นช่วง ๆ จะเป็นพัลส์ช่วงบวกหรือช่วงลบ ขึ้นอยู่กับการจัดวงจรไดโอด พลังงานจึงหายไปครึ่งหนึ่ง และไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากการนี้ยังนำไปใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ เพราะเป็นไฟตรงที่มีพลังงานเป็นช่วง ๆ จึงต้องมีวงจรกรอง (Filter Circuit) โดยใช้ตัวเก็บประจุ เก็บประจุไว้ในช่วงที่มีกระแสผ่านได้ และคายประจุในช่วงที่ไม่มีกระแสไฟให้หล่อแหลม ทำให้ได้ไฟตรงที่เรียบขึ้น วงจรเรียงกระแสแบบนี้จ่ายกระแสไฟได้น้อยจึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้กับวงจรที่ต้องการแรงดันสูง กระแสต่ำ



ภาพที่ 1.18 วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น

การทำงานของวงจร เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าทางขา 1 ผ่านหัวแม่เหล็ก (Primary) คือขา 1 และขา 2 หม้อแปลงจะเน้นนำกระแสสายียงขนาดทุติยภูมิ (Secondary) คือขา 3 และขา 4 เพื่อของสัญญาณเข้า กับเพื่อของสัญญาณออก จะต่างกันอยู่ 180 องศา เมื่อขา 1 ได้รับไฟฟ้าขา 2 เป็นไฟสบาก ทำให้ขา 3 เป็นไฟสบาก ขาเออนด์ (A) ของไดโอดได้รับแรงดันซีกบวก ขาแอดก็อก (K) ก็จะได้รับแรงดันซีกลบ เป็นผลให้ไดโอดได้รับไฟและสตรอง ไดโอดนำกระแส มีกระแสไฟหล่อผ่านโหลด (Load) ครบวงจรที่ขา 4 มีแรงดันซีกบวกต่อกันร่วมกัน (RL) วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นยังจัดการเป็นครึ่งคลื่นลับได้ ด้วยการกลับขั้วไดโอด และกลับขั้วตัวเก็บประจุ ซึ่งวงจรครึ่งคลื่นลับก็จะได้อาร์พุต เป็นแรงดันไฟฟ้า การใช้งานเรียงกระแสแบบนี้ จะได้ไฟกระแสตรงออกมากในลักษณะพัลส์ครึ่งคลื่นเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบแรงดันอินพุตกับแรงดันเอาต์พุตที่ได้จะเห็นว่ามีประสิทธิภาพต่ำ คือประมาณ 40% จะได้กระแสออกมากที่เอาต์พุตเพียงช่วงบวก หรือลับของไฟฟ้าลับเท่านั้น แรงดันไฟตรงเฉลี่ยคำนวนหาได้จากสมการ


สมการแสดงค่าแรงดัน ค่าแรงดันเฉลี่ยคำนวนได้จากการคำนวณ

$$V_{out} = 0.318V_{in}$$

เมื่อ V_{out} คือ ค่าแรงดันไฟตรงเฉลี่ยที่ต่อกลับ R_L


V_{in} คือ ค่าแรงดันสูงสุดของรูปคลื่นที่ ขาดทุติยภูมิของหม้อแปลง

แต่แรงดันไฟฟารงที่ได้ยังไม่เรียบ จะมีลักษณะเป็นพัลส์ (Pulse D.C.) การนำไปใช้งานจะต้องทำไฟกระแสตรงให้เรียบ (Filter) โดยใช้ตัวเก็บประจุทำให้แรงดันที่ได้เรียบขึ้น ตัวเก็บประจุฟิลเตอร์จะเก็บประจุในช่วงที่พัลส์ DC มีค่าแรงดันเพิ่มสูงขึ้น และจะคายประจุในช่วงที่พัลส์ที่มีค่าแรงดันลดลงหรือไม่มีพัลส์ จะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ต่อไป หากตัวเก็บประจุมีค่ามากแรงดันไฟฟารงที่ได้ก็จะเรียบขึ้นแต่หากตัวเก็บประจุมีค่ามากเกินไป เมื่อเริ่มจ่ายไฟ ในขณะที่ตัวเก็บประจุไม่มีประจุ จะมีกระแสเจ็บจำนวนมากให้ลักษณะซอกเข้าตัวเก็บประจุ อาจทำให้ได้ออดชำรุดได้

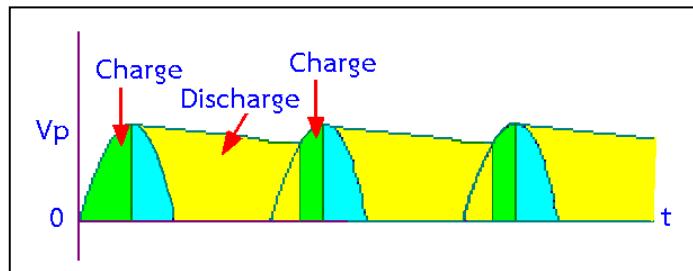

ภาพที่ 1.19 แสดงรูปคลื่นแบบครึ่งคลื่นเมื่อใช้ตัวเก็บประจุรองแรงดัน

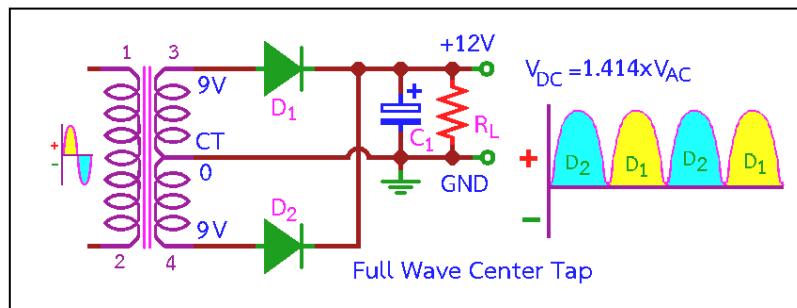1.10.2 วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (Full Wave Rectifier Circuit) วงจรจะให้ไฟฟ้ากระแสลับผ่านได้ทั้งช่วงบวก และช่วงลบ โดยใช้ไดโอด 2 ตัว ร่วมกับหม้อแปลงแบบที่มีขากลาง (Center Tap : CT) หม้อแปลงทำหน้าที่จัดเฟสให้ต่างกัน 180 องศา ขากลางของหม้อแปลง คือขาที่เป็นจุดกึ่งกลางของการพันชุดลวด (CT) ตามภาพที่ 1.20 เมื่อวัดแรงดันที่ปลายชุดลวดระหว่างขา 3 กับขา 4 จะได้แรงดัน 18 V




ภาพที่ 1.20 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบใช้หม้อแปลงมีขากลาง (CT)

การทำงานของวงจร เมื่อขา 3 ของหม้อแปลงมีแรงดันเป็นบวก ขา 4 ของหม้อแปลงมีแรงดันเป็นลบ ขากลาง (CT) เป็นลบเมื่อเทียบกับขา 3 ไดโอด D₁ ได้รับไบแอสตรง กระแสไหลผ่านได้ ทำให้เกิดแรงดันต่ำครึ่อมที่โหลด R_L เป็นคลื่นรูปไข่นครึ่งคลื่น ในช่วงเวลาต่อมาขา 3 ของหม้อแปลงมีแรงดันเป็นลบ ขา 4 ของหม้อแปลงมีแรงดันเป็นบวก ขากลาง (CT) เป็นลบเมื่อเทียบกับขา 4 ไดโอด D₂ ก็จะ


ได้รับไปแօสตรังกระแสไฟล์ผ่านได้ แสดงว่าคลื่นไชน์เวฟถูกใช้เต็มทั้งสองลูกคลื่น เรียกว่า พูลเวฟ แรงดันไฟตรงเฉลี่ยคำนวนได้จากสูตร $V_{DC} = 1.414 V_{AC}$ เมื่อเรียงกระแสแล้วนำไปปั่นวงจรกรองโดยใช้ ตัวเก็บประจุ ในช่วงที่ได้โอดนำกระแสตัวเก็บประจุจะเก็บประจุไว้แรงดันจะสูงขึ้น และคายประจุในช่วงที่ ได้โอดไม่นำกระแสซึ่งคายประจุนี้แรงดันจะลดลงตามลำดับ แรงดันไฟตรงที่ได้มีเมื่อผ่านการกรองแรงดัน แล้วจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม

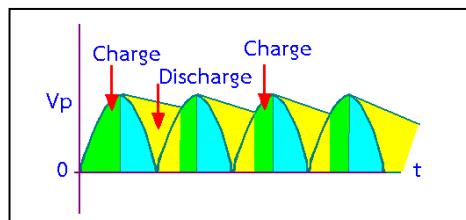วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นนั้น ได้โอดทั้ง 2 ตัวจะสลับกันทำงานตัวละครึ่งไซเคิลทำให้ ได้กระแสออกมากครบทั้งซีกบวก และซีกลบ



ภาพที่ 1.21 แสดงรูปคลื่นแบบเต็มคลื่น เมื่อใช้ตัวเก็บประจุกรองแรงดัน

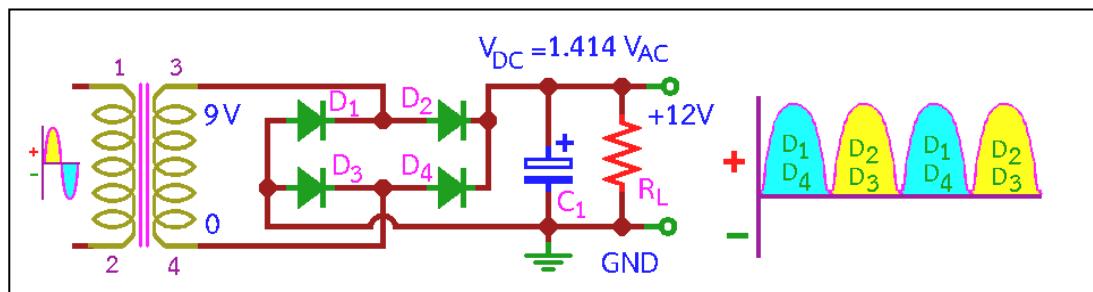1.10.3 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Full Wave Bridge Rectifier Circuit) วงจรแบบบริดจ์นี้จะใช้ไดโอด 4 ตัว และหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ต้องมีขากลาง แต่กระแสต้องผ่านไดโอด ที่ต่ออนุกรมกันถึง 2 ตัว ทำให้มีแรงดันตกคร่อมไดโอดเพิ่มขึ้น




ภาพที่ 1.22 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์

การทำงานของวงจรบริดจ์ ได้โอดจะนำกระแสเสารังค์ 2 ตัว โดยเมื่อขา 3 ของหม้อแปลง เป็นลบ ขา 4 ของหม้อแปลงเป็นบวก D_1 และ D_4 ได้รับไปแօสตรัง นำกระแสไปที่โอลด์ได้ เมื่อขา 3 ของหม้อแปลงเป็นบวก ขา 4 ของหม้อแปลงเป็นลบ D_2 และ D_3 ได้รับไปแօสตรังนำกระแสได้ วงจรบริดจ์จึงนำกระแสไปใช้งาน ครบทั้งสองไซเคิล


วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นทั้งแบบมีขากลาง (CT) และแบบบริดจ์จะให้แรงดันเอาต์พุต ครบทั้งซีกบวก และซีกลบ ค่าเฉลี่ยของแรงดันเอาต์พุตจึงมีค่าเป็น 2 เท่าของแรงดันไฟตรงที่ได้จาก วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น เหมาะที่จะนำไปจ่ายไฟให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์

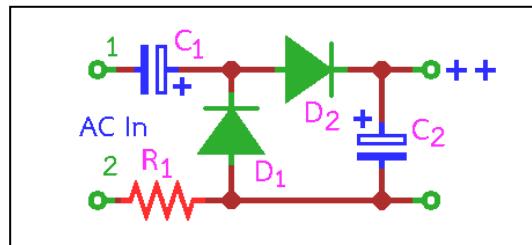1.10.4. วงจรเรียงกระแสแบบทวีคูณแรงดัน (Voltage Multiplier) คือ วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วเพิ่มแรงดันขึ้นเป็นทวีคูณ วงจรประเภทนี้จ่ายกระแสต่อแต่ให้แรงดันสูง วงจรทวีคูณแรงดันก็มีทั้งแบบครึ่งคลื่น และเต็มคลื่น



ภาพที่ 1.23 วงจรเรียงกระแสทวีคูณแรงดันแบบครึ่งคลื่น

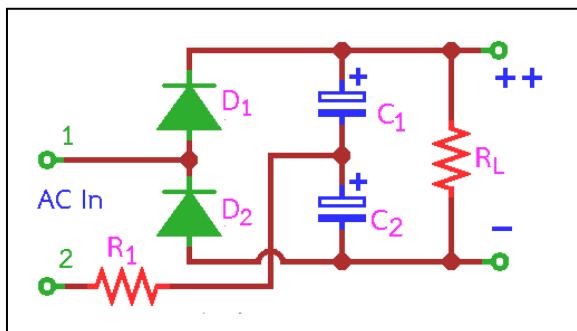การทำงานของวงจรตามภาพที่ 1.23 เมื่อไฟกระแสสลับเข้ามา ขา 1 เป็นบวก ขา 2 เป็นบวก ได้ออด D₁ นำกระแส ตัวเก็บประจุ C₁ เก็บประจุ และเมื่อ ขา 1 เป็นบวก ขา 2 เป็นบวก แรงดันที่เข้ามาจะอนุกรมกับตัวเก็บประจุ C₁ ได้ออด D₂ นำกระแส แรงดันที่ตัวเก็บประจุจะต่ออนุกรมกับแรงดันที่ได้จากหม้อแปลง เป็นแรงดันเสริมกัน ไปเก็บที่ตัวเก็บประจุ C₂ จะได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็น 2 เท่า




ภาพที่ 1.24 วงจรเรียงกระแสทวีคูณแรงดันแบบเต็มคลื่น

การทำงานของวงจรตามภาพที่ 1.24 เมื่อไฟกระแสสลับเข้ามา ขา 1 เป็นบวก ขา 2 เป็นบวก ได้ออด D₁ นำกระแส ตัวเก็บประจุ C₁ เก็บประจุ และเมื่อขา 1 เป็นบวก ขา 2 เป็นบวก ได้ออด D₂ นำกระแส ตัวเก็บประจุ C₂ เก็บประจุ จากการจาร์ตัวเก็บประจุ C₁ และ C₂ ต่ออนุกรมกันก็จะได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็น 2 เท่า ส่วน R_L เป็นตัวต้านทานค่าต่ำ ๆ ประมาณ 3 - 10 โอม ต่อไว้เพื่อป้องกันกระแสสูงสุดชั่วขณะ หรือกระแสไฟกระชากไฟผ่านได้ออดเข้าตัวเก็บประจุเพื่อป้องกันได้ออดชำรุดเนื่องจากกระแสเกิน

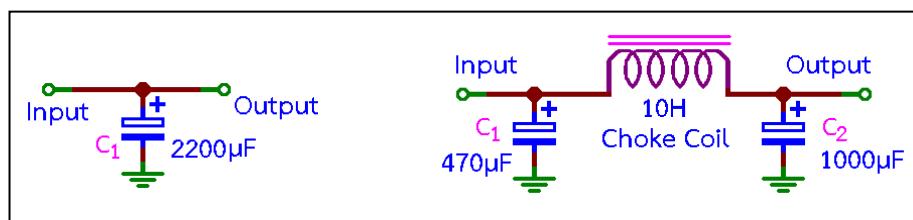
1.11 วงจรกรองกระแส

วงจรกรองกระแส (Filter Circuit) เป็นวงจรกรองไฟกระแสตรงที่ผ่านได้โดยมาแล้ว แต่ยังมีลักษณะเป็นพัลส์ ให้เป็นไฟกระแสตรงที่เรียบสม่ำเสมอ โดยใช้ตัวเก็บประจุ เก็บกระแสไฟในช่วงแรงดันสูงของพัลส์กระแสจะเหลือ (Charge) ในตัวเก็บประจุ เมื่อผ่านช่วงสูงสุดของพัลส์ไปแล้วแรงดันเริ่มตก ตัวเก็บประจุจะคายประจุออกทำให้กระแสไฟสม่ำเสมอ เรียกว่ากรองกระแส เมื่อมีการจ่ายกระแสเพิ่มขึ้น การคายประจุอาจจะไม่เพียงพอต้องเพิ่มค่าความจุขึ้นอีก เพื่อไม่ให้แรงดันมีการกระแสเพิ่ม (Ripple) วงจรกรองกระแสที่มีการป้องกันสัญญาณรบกวนจากไฟกระแสสลับ อาจจะต้องใส่ขาด漉 เรียกว่า โซกคอยล์ (Choke Coil) ตามจริงในภาพที่ 1.25 กำหนดได้ 10 เยนรี ส่วนตัวเก็บประจุ C_1 ทำหน้าที่เก็บ และคายประจุรักษาแรงดันในการสลับขั้วของไฟกระแสสลับให้คงที่ ส่วน C_2 ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันให้คงที่อันเนื่องมาจากโหลดดึงกระแสไม่สม่ำเสมอ



ภาพที่ 1.25 วงจรกรองกระแส

แรงดันกระแสเพิ่ม (Ripple Voltage) อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากใช้ตัวเก็บประจุมีค่าน้อย เช่น ในวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นที่ใช้ตัวเก็บประจุมีค่าน้อย ช่วงแรงดันสูงการเก็บประจุไม่พอเพียง ทำให้ในช่วงการคายประจุแรงดันจึงลดต่ำลงเร็ว จึงเกิดค่าแรงดันกระแสเพิ่มมาก แต่ถ้าใช้ตัวเก็บประจุในวงจรกรองกระแสมีค่าสูงขึ้นค่าแรงดันกระแสเพิ่มจะมีค่าต่ำลง ดังนั้นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น จึงมีค่าแรงดันกระแสเพิ่มต่ำ และใช้ตัวเก็บประจุที่มีค่าน้อยกว่าวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น

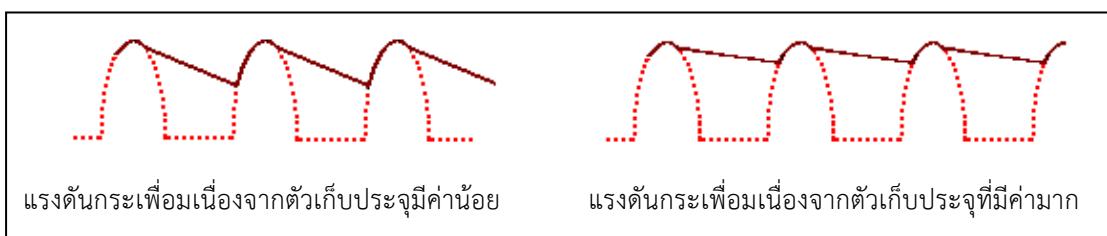

ภาพที่ 1.26 ลักษณะของแรงดันกระแสเพิ่ม

สรุป

สารกึ่งตัวนำในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตมาจากการธาตุซิลิคอน และเจอร์เมเนียม สารกึ่งตัวนำทั้ง 2 ชนิดนี้จะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 4 ตัว แต่มีชั้นวงไม่เท่ากัน โดยซิลิคอนมี 3 วง มีอิเล็กตรอนทั้งหมด 14 ตัว ส่วนเจอร์เมเนียมมี 4 วง มีอิเล็กตรอนทั้งหมด 32 ตัว สารกึ่งตัวนำชนิด N ได้มาจาก การเติมสารเจือปนที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 5 ตัว ลงไปในธาตุซิลิคอน หรือเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์ซึ่ง จะได้สารกึ่งตัวนำที่มีประจุลบ ส่วนสารกึ่งตัวนำชนิด P ได้มาจาก การเติมธาตุเจือปนที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 3 ตัว ลงไปในธาตุซิลิคอนหรือธาตุเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์ ซึ่งจะได้สารกึ่งตัวนำที่มีประจุบวก สารกึ่งตัวนำที่เติมธาตุเจือปนแล้วจะนำกระแสได้ดี สารกึ่งตัวนำทั้ง 2 ชนิดนี้นำไปทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้มากมาย

ไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างมาจากสารกึ่งตัวนำ 2 ชนิด คือ สารกึ่งตัวนำชนิด P และ สารกึ่งตัวนำชนิด N ไดโอดมี 2 ขา คือขาแอนโนด และขาแคโทด การจัดแรงดันไฟแอดโอด มี 2 วิธี คือ ไฟแอดสตรง และไฟแอดสกัลบ เมื่อได้รับไฟแอดสตรงไดโอดจะนำกระแส แต่เมื่อได้รับไฟแอดสกัลบ ไดโอดจะไม่นำกระแส เมื่อย้ายไฟแอดสตรงให้เจอร์เมเนียมไดโอด จะต้องย้ายแรงดันตั้งแต่ 0.3 V ขึ้นไป และถ้าเป็นซิลิคอนไดโอดจะต้องย้ายแรงดัน 0.7 V ขึ้นไปไดโอดจึงจะนำกระแส คุณประโยชน์ของไดโอด คือ ใช้ทำงานจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรัง ใช้ในวงจรควบคุมแรงดัน เป็นไดโอดเปล่งแสง ใช้เป็นตัวเก็บประจุเปลี่ยนค่าได้เมื่อเปลี่ยนค่าแรงดันไฟแอดสกัลบ เป็นต้น

แบบฝึกหัดที่ 1

หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ (20 คะแนน)

1. สารกึ่งตัวนำชนิด P และ N แตกต่างกันอย่างไร (2 คะแนน)

2. สารกึ่งตัวนำที่ใช้ทำไดโอดมีกี่ชนิด อะไรบ้าง (2 คะแนน)

3. เมื่อไดโอดได้รับไบแอสตรอง และไดรับไบแอสกลับ มีการทำงานต่างกันอย่างไร (2 คะแนน)

4. การให้ไบแอสตรอง และไบแอสกลับให้ไดโอด ต้องป้อนกระแสไฟฟ้าอย่างไร (2 คะแนน)



5. ดิเพลชันเรจิ昂 (Depletion Region) คืออะไร (2 คะแนน)

6. แรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) คืออะไร (2 คะแนน)

7. ไดโอดเบอร์ 1N4007 ทนกระแสไบแอสตรอง และทนแรงดันไบแอสกลับ สูงสุดได้เท่าไร (2 คะแนน)

8. ไดโอดเบอร์ 1N5400 ทนกระแสไบแอสตรอง และทนแรงดันไบแอสกลับ สูงสุดได้เท่าไร (2 คะแนน)

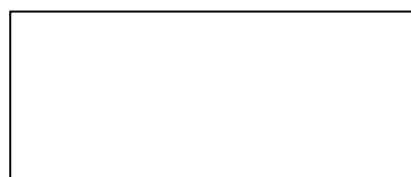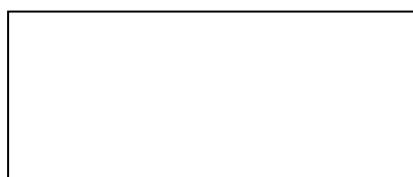
9. จงเขียนเขียนโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดโอด (2 คะแนน)



โครงสร้าง

สัญลักษณ์

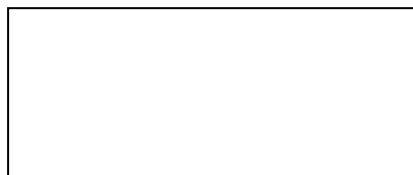10. จงเขียนรูปคลื่น ที่ได้จากการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น และเต็มคลื่น (2 คะแนน)



ครึ่งคลื่น

เต็มคลื่น

แบบฝึกหัดที่ 2
หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด

คำชี้แจง ให้วาดวงจรเรียงกระแสทั้ง 5 วงจร ตามข้อที่กำหนดให้ (20 คะแนน)

1. เขียนโครงสร้าง และสัญลักษณ์ของไดโอด
2. จงเขียนวงจร Bridge Rectifier (4 คะแนน)



2. จงเขียนวงจร Full Wave Rectifier (4 คะแนน)



3. จงเขียนวงจร Dual Polarity Supply (4 คะแนน)



4. จงเขียนวงจรเรียงกระแสทวีคุณแรงดันแบบครึ่งคลื่น (4 คะแนน)



5. จงเขียนวงจรเรียงกระแสทวีคุณแรงดันแบบเต็มคลื่น (4 คะแนน)



แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ
(ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ให้เวลาสำหรับการทำแบบประเมิน 10 นาที

1. สารกึ่งตัวนำที่มีอิเล็กตรอน 32 ตัว มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 4 ตัว ตรงกับสารในข้อใด
 - ก. ไบรอน
 - ข. พอสฟอรัส
 - ค. เจอร์เมเนียม
 - ง. ซิลิคอน
 - จ. สารหมุน
2. โครงสร้างไดโอดคือข้อใด
 - ก. สารกึ่งตัวนำซิลิคอนและเจอร์เมเนียมต่อกัน
 - ข. สารกึ่งตัวนำชนิด P ต่อกัน 2 ชั้น
 - ค. สารกึ่งตัวนำซิลิคอนและสาร P ต่อกัน
 - ง. สารกึ่งตัวนำซิลิคอนและสาร N ต่อกัน
 - จ. สารกึ่งตัวนำชนิด P และชนิด N ต่อกัน
3. การจ่ายไฟเบอสตริงให้ไดโอดคือข้อใด
 - ก. จ่ายไฟบวกให้ขาแอดโกรด และจ่ายไฟลบให้ขาแอโนด
 - ข. จ่ายไฟบวกให้ขาแอโนด และจ่ายไฟลบให้ขาแอดโกรด
 - ค. จ่ายไฟบวกให้สารกึ่งตัวนำชนิด N และจ่ายไฟลบให้สารกึ่งตัวนำชนิด P
 - ง. จ่ายไฟบวกให้สารกึ่งตัวนำชนิด N และชนิด P
 - จ. จ่ายไฟลบให้สารกึ่งตัวนำชนิด N และชนิด P
4. คุณลักษณะทางไฟฟ้าของซิลิคอนไดโอด เมื่อให้ไฟเบอสตริงเริ่มมีกระแสไฟ流ผ่านที่แรงดันในข้อใด
 - ก. 0.1 V
 - ข. 0.3 V
 - ค. 0.5 V
 - ง. 0.7 V
 - จ. 0.9 V


5. วงจร Bridge Rectifier ใช้ไดโอดจำนวนเท่าไร

- ก. ใช้ไดโอด 1 ตัว
- ข. ใช้ไดโอด 2 ตัว
- ค. ใช้ไดโอด 3 ตัว
- ง. ใช้ไดโอด 4 ตัว
- จ. ใช้ไดโอด 5 ตัว

6. ไดโอดรักษาดับแรงดันคือข้อใด

- ก. Rectifier Diode
- ข. Zener Diode
- ค. Signal Diode
- ง. Bridge Diode
- จ. Photo Diode

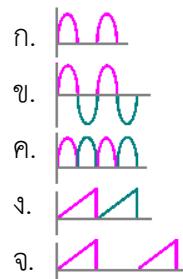7. สัญญาณเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นคือข้อใด



8. วงจรเรียงกระแสแบบทวีแรงดันใช้คุณสมบัติของอุปกรณ์ในข้อใด

- ก. หม้อแปลง และ คาปาซิเตอร์
- ข. หม้อแปลง และ ตัวต้านทาน
- ค. ไดโอด และ คาปาซิเตอร์
- ง. ตัวต้านทาน และ คาปาซิเตอร์
- จ. หม้อแปลง และ ไดโอด

9. ไดโอดในวงจรเรียงกระแสคือไดโอดชนิดใด

- ก. Laser Diode
- ข. Zener Diode
- ค. Signal Diode
- ง. Photo Diode
- จ. Rectifier Diode

10. สัญลักษณ์ของไดโอดเรียงกระแสคือข้อใด

- ก. 
- ข. 
- ค. 
- ง. 
- จ. 


แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ
 (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ให้เวลาสำหรับการทำแบบประเมิน 10 นาที

1. โครงสร้างไดโอดคือข้อใด

- ก. สารกึ่งตัวนำซิลิคอนและเจอร์เมเนียมต่อกัน
- ข. สารกึ่งตัวนำชนิด P ต่อกัน 2 ชั้น
- ค. สารกึ่งตัวนำชนิด N ต่อกัน 2 ชั้น
- ง. สารกึ่งตัวนำซิลิคอนและสาร P ต่อกัน
- จ. สารกึ่งตัวนำชนิด P และชนิด N ต่อกัน

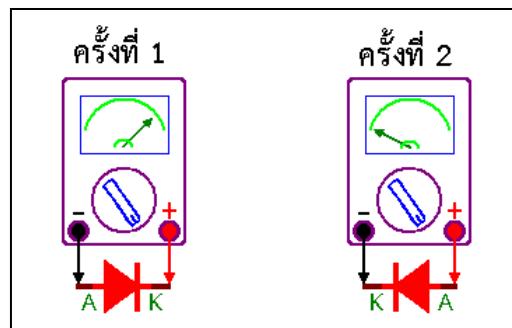2. จากรูปการตรวจสอบไดโอดด้วยโอล์ฟมิเตอร์ข้อใดถูกต้อง



- ก. ครั้งที่ 1 ใบແອສກລັບ
- ข. ครั้งที่ 1 ໄດ້ໂອດລັດວາງຈານ
- ค. ครั้งที่ 1 ໃບແອສຕຽງ
- ง. ครั้งที่ 2 ໃບແອສຕຽງ
- จ. ครั้งที่ 2 ໄດ້ໂອດຫາດ

3. คุณลักษณะทางไฟฟ้าของซิลิคอนไดโอด เมื่อให้ใบແອສຕຽງเริ่มมีกระแสไหลผ่านที่แรงดันในข้อใด

- ก. 0.1 V
- ข. 0.3 V
- ค. 0.5 V
- ง. 0.7 V
- จ. 0.9 V

4. การจ่ายไฟแอลอสตรังให้ไดโอดคือข้อใด

- ก. จ่ายไฟบวกให้ขาแคลโทด และจ่ายไฟลบให้ขาแอนโนด
- ข. จ่ายไฟบวกให้ขาแอนโนด และจ่ายไฟลบให้ขาแคลโทด
- ค. จ่ายไฟบวกให้สารกึ่งตัวนำชนิด N และจ่ายไฟลบให้สารกึ่งตัวนำชนิด P
- ง. จ่ายไฟบวกให้สารกึ่งตัวนำชนิด N และชนิด P
- จ. จ่ายไฟลบให้สารกึ่งตัวนำชนิด N และชนิด P

5. ไดโอดรักษากระแสแรงดันคือข้อใด

- ก. Rectifier Diode
- ข. Zener Diode
- ค. Signal Diode
- ง. Bridge Diode
- จ. Photo Diode

6. วงจรเรียงกระแสแบบทวีแรงดันใช้คุณสมบัติของอุปกรณ์ในข้อใด

- ก. หม้อแปลง และ คาปաซิเตอร์
- ข. หม้อแปลง และ ตัวต้านทาน
- ค. ไดโอด และ คาปาซิเตอร์
- ง. ตัวต้านทาน และ คาปาซิเตอร์
- จ. หม้อแปลง และ ไดโอด


7. วงจร Bridge Rectifier ใช้ไดโอดจำนวนเท่าไร

- ก. ใช้ไดโอด 1 ตัว
- ข. ใช้ไดโอด 2 ตัว
- ค. ใช้ไดโอด 3 ตัว
- ง. ใช้ไดโอด 4 ตัว
- จ. ใช้ไดโอด 5 ตัว


8. ไดโอดในวงจรเรียงกระแสคือไดโอดชนิดใด

- ก. Laser Diode
- ข. Zener Diode
- ค. Signal Diode
- ง. Photo Diode
- จ. Rectifier Diode

9. สัญลักษณ์ของไดโอดเรียงกระแสคือข้อใด


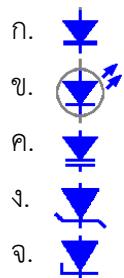


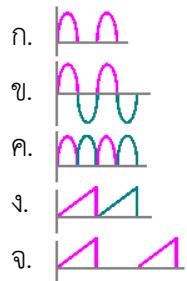10. สัญญาณเอาต์พุตของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นคือข้อใด



	ใบงานที่ 1	หน่วยที่ 1		
	ชื่อวิชา งานพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์	สอนครั้งที่ 1		
	ชื่อหน่วย สารกี๊ตวนำและไดโอด	เวลา 2 ชั่วโมง		
ชื่องาน วัดค่าแรงดันตกคร่อมไดโอด				
จุดประสงค์ใบงาน	รายการสอน			
1. เพื่อให้วัดตรวจสอบไดโอดด้วยอุปกรณ์มิเตอร์ ได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้ประกอบวงจรลงแพงประกอบวงจร ได้ถูกต้อง 3. เพื่อให้วัดค่าแรงดันตกคร่อมไดโอดได้ถูกต้อง	1. แพงประกอบวงจรใช้ประกอบวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทดลอง 2. การเชื่อมต่อตัวนำอยู่ภายใต้มาตรฐาน แสดงตำแหน่งการเชื่อมต่อภายใต้ 3. การประกอบวงจรอนุกรม			
เครื่องมือ / วัสดุอุปกรณ์				
1. แพงประกอบวงจร (Proto Board) 2. มัลติมิเตอร์ (Multimeter) 3. แหล่งจ่ายไฟฟ้า 6 โวลต์ 4. ไดโอด เบอร์ 1N4148 : 4 ตัว	5. ไดโอดเบอร์ 1N60 : 4 ตัว 6. ไดโอดเปล่งแสง (LED): 1 ตัว 7. ตัวต้านทาน 300Ω : 1 ตัว			
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน				
1. ศึกษาแพงประกอบวงจร (Proto Board) 2. ประกอบวงจร และวัดค่า บันทึกผลส่งผู้สอน 3. เก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม				
แสดงตำแหน่ง ตัวนำที่อยู่ภายใต้แพงประกอบวงจร ด้วยเส้นที่ลากทับซ้อนเสียบสาย				

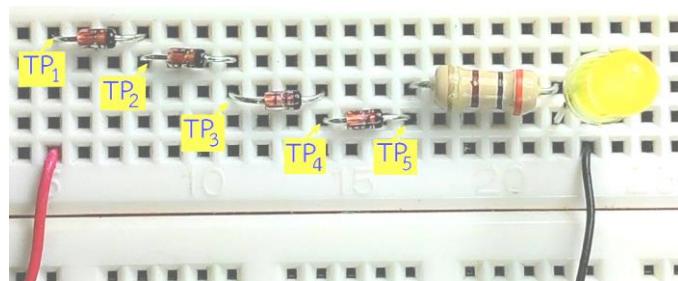
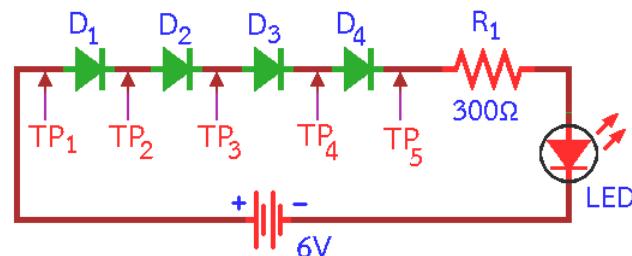
เสียบต่อไดโอดลงແພງປະກອບວາງຈර ตามວາງຈරที่ 1



ວາງຈරที่ 1 เป็นວາງຈរອນຸກຮມ ໃຊ້ຈີລິຄອນໄດໂອດ ເບ່ອງ 1N4148 ຈຳນວນ 4 ຕັ້ງ

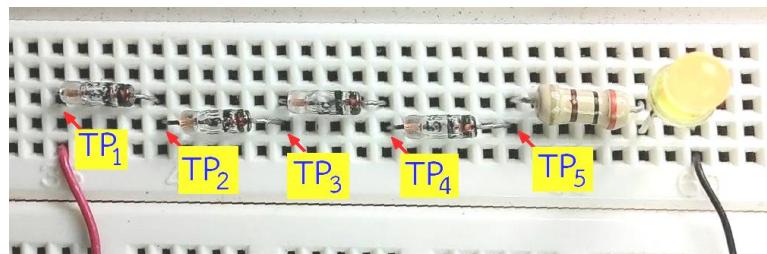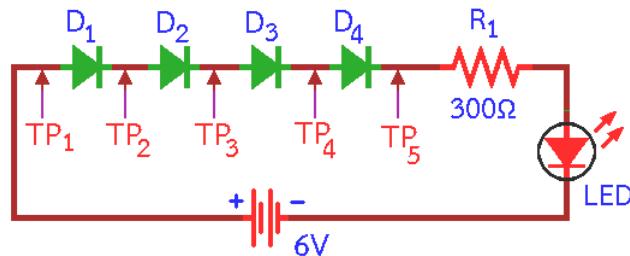1. ເສີຍບອຸປະກົນຕາມວາງຈරທີ 1
2. ວັດແຮງດັນທີຈຸດ TP1 ແລະ TP2 (TP1 ເປັນຂໍ້ວບກ) ວັດໄດ້.....ໄວລຕໍ່
3. ວັດແຮງດັນທີຈຸດ TP1 ແລະ TP3 ວັດໄດ້.....ໄວລຕໍ່
4. ວັດແຮງດັນທີຈຸດ TP1 ແລະ TP4 ວັດໄດ້.....ໄວລຕໍ່
5. ແຮງດັນທີຕົກຄຣ່ອມໄດໂອດທັງ 4 ຕັ້ງ ວັດໄດ້.....ໄວລຕໍ່
6. ແຮງດັນທີຕົກຄຣ່ອມຕົວຕ້ານທານ ວັດໄດ້.....ໄວລຕໍ່
7. ແຮງດັນທີຕົກຄຣ່ອມ LED ວັດໄດ້.....ໄວລຕໍ່

เสียบต่อไดโอดลงแพงประกอบวงจร ตามวงจรที่ 2



วงจรที่ 2 เป็นวงจรอนุกรม ใช้เจอร์เมเนียมไดโอด เบอร์ 1N60 จำนวน 4 ตัว

1. เสียบอุปกรณ์ตามวงจรที่ 1
2. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP2 (TP1 เป็นขั้วบวก) วัดได้.....โวลต์
3. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP3 วัดได้.....โวลต์
4. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP4 วัดได้.....โวลต์
5. แรงดันที่ต่อกรุ่มไดโอดทั้ง 4 ตัว วัดได้.....โวลต์
6. แรงดันที่ต่อกรุ่มตัวต้านทาน วัดได้.....โวลต์
7. แรงดันที่ต่อกรุ่ม LED วัดได้.....โวลต์

ข้อเสนอแนะ

1. ก่อนต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้าวงจร ควรตรวจสอบการประกอบวงจรให้ถูกต้องก่อน
2. แรงดันที่ต่อกรุ่มอุปกรณ์ทุกตัวรวมกันควรเท่ากับแหล่งจ่าย

การประเมินผลภาคปฏิบัติ						
ลำดับ	รายการประเมินผลภาคปฏิบัติ	ระดับผลงาน				
		ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้	แก้ไข
1	การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์					
2	ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน					
3	การปฏิบัติงานตามขั้นตอน					
4	ความถูกต้องของผลงาน					
5	ความเรียบร้อยของผลงาน					
	รวม					

เกณฑ์การวัดและการแปลความหมายของระดับคะแนน

- ดีมาก = 5 คะแนน ทำได้ดีเยี่ยม สม่ำเสมอ ไม่ต้องแนะนำ
 ดี = 4 คะแนน ทำได้ดี ไม่ต้องแนะนำ
 ปานกลาง = 3 คะแนน ทำได้ดี เมื่อมีการแนะนำ
 พอใช้ = 2 คะแนน ทำพอใช้ได้ ต้องแนะนำ
 แก้ไข = 1 คะแนน ทำเองไม่ได้ ต้องบอกทีลีขั้นตอน

	ใบงานที่ 2	หน่วยที่ 1
	ชื่อวิชา งานพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์	สอนครั้งที่ 2
	ชื่อหน่วย สารกึ่งตัวนำและไดโอด	เวลา 2 ชั่วโมง
ช่องาน ประกอบวงจรเรียงกระแสแบบทวีคูณแรงดัน		
จุดประสงค์ใบงาน	รายการสอน	
1. วัดหาขาไดโอดได้ถูกต้อง 2. ประกอบวงจรการทำงานไดโอดได้ถูกต้อง 3. ประกอบวงจรอทีวีคูณแรงดันได้ถูกต้อง 4. วัดค่าแรงดันในวงจรได้ถูกต้อง	1. การต่อตัวเก็บประจุอนุกรมกับแหล่งจ่ายหรือ อนุกรมกัน ทำให้แรงดันเสริมกัน 2. ไดโอดนำกระแสไปเก็บที่ตัวเก็บประจุได้ ในขณะที่ไดโอดได้รับไฟแสดง 3. การวัดแรงดัน ตั้งมิเตอร์ย่านวัด 50 VDC	
เครื่องมือ / วัสดุอุปกรณ์		
1. หม้อแปลงขนาดเล็ก 220 V – 12 V 1 A 2. มัลติมิเตอร์ (Multimeter) 3. แผงประกอบวงจร (Proto Board) 4. สายต่อวงจร	5. ไดโอดเบอร์ 1N4001 : 2 ตัว 6. ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ 500Ω : 2 ตัว 7. ตัวเก็บประจุ 220 μF : 2 ตัว	
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน		
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ตามวงจร	<p>วงจรที่ 1</p> <p>วงจรที่ 2</p>	
2. ต่ออุปกรณ์ตามวงจรที่ 1 ลงบนแผงประกอบวงจร 3. วัดแรงดันไฟฟ้าจากหม้อแปลง ทางด้าน Secondary ที่ต่อเข้าวงจรได้VAC 4. วัดแรงดันตกคร้อม C_1 ได้.....VDC แรงดันตกคร้อม C_2 ได้.....VDC 5. วัดแรงดันที่ขาเอาร์พต ได้.....VDC 6. ต่ออุปกรณ์ตามวงจรที่ 2 ลงบนแผงประกอบวงจร ใช้แรงดันจากชด Secondary ของหม้อแปลง 7. วัดแรงดันตกคร้อม C_1 ได้.....VDC แรงดันตกคร้อม C_2 ได้.....VDC 8. วัดแรงดันที่ขาเอาร์พต ได้.....VDC		

ข้อเสนอแนะ <ol style="list-style-type: none"> 1. ถ้าต่อได้โดยผิดข้อจะทำให้ตัวเก็บประจุร้อนหรือชำรุดได้เนื่องจากได้รับแรงดันผิดข้อ 2. แรงดันที่ต่อกคร่อม C จะเท่ากับแหล่งจ่าย 					
การประเมินผลภาคปฏิบัติ					
ลำดับ	รายการประเมินผลภาคปฏิบัติ	ระดับผลงาน			
		ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้
1	การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์				
2	ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน				
3	การปฏิบัติงานตามขั้นตอน				
4	ความลูกต้องของผลงาน				
5	ความเรียบร้อยของผลงาน				
	รวม				

เกณฑ์การวัดและการแปลความหมายของระดับคะแนน

- ดีมาก = 5 คะแนน ทำได้ดีเยี่ยม สม่ำเสมอ ไม่ต้องแนะนำ
 ดี = 4 คะแนน ทำได้ดี ไม่ต้องแนะนำ
 ปานกลาง = 3 คะแนน ทำได้ดี เมื่อมีการแนะนำ
 พอใช้ = 2 คะแนน ทำพอใช้ได้ ต้องแนะนำ
 แก้ไข = 1 คะแนน ทำเองไม่ได้ ต้องบอกทีละขั้นตอน

ลำดับ	รายการประเมินคุณธรรม จริยธรรม สังเกตพฤติกรรม จากการเข้าเรียน และปฏิบัติงาน ความสนใจ ตั้งใจทำงาน	ระดับคะแนน			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข
1	การแต่งกาย				
2	การตรงต่อเวลา				
3	การมีระเบียบวินัย ความอดทนอดกลั้น				
4	การมีสัมมาคารواะ เป็นผู้นำ ผู้ตาม ที่ดี				
5	ความตั้งใจในการทำกิจกรรมกลุ่ม				
6	การมีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม				
7	ความซื่อสัตย์สุจริต				
8	ความประทัยด				
9	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์				
10	ความสนใจ ใฝ่รู้				
	รวม				

เกณฑ์การวัดและการแปลความหมายของระดับคะแนน

- | | | |
|-------|--------------|---|
| ดีมาก | ระดับคะแนน 4 | ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องสม่ำเสมอ ไม่ต้องตักเตือน |
| ดี | ระดับคะแนน 3 | ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง แต่ต้องคอยตักเตือนบ้าง |
| พอใช้ | ระดับคะแนน 2 | ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง เมื่อตักเตือนอยู่เสมอ |
| แก้ไข | ระดับคะแนน 1 | ประพฤติปฏิบัตินไม่ถูกต้องแม้ตักเตือนแล้ว |

ເລຍແບັບຝຶກຫັດທີ 1

ທ່ານວຍທີ 1 ສາຮກົງຕັວນຳແລະໄດ້ໂອດ

ຈົງຕອບຄຳຄາມຕ່ອໄປນີ້

1. ສາຮກົງຕັວນຳນິດ P ແລະ N ແຕກຕ່າງກັນຍ່າງໃຈ (2 ຄະແນນ)

ອະທອນຂອງສາຮກົງຕັວນຳນິດ P ຂາດອີເລືກຕຽນໄປ 1 ຕັ້ງ ທຳໃຫ້ເກີດ ໂອລ (Hole) ຜຶ່ງຈະແສດງປະຈຸບັນ
ບວກອອກມາ ສ່ວນ ອະທອນຂອງສາຮກົງຕັວນຳນິດ N ມີອີເລືກຕຽນເກີນ 1 ຕັ້ງ ທຳໃຫ້ເກີດ
ອີເລືກຕຽນອີສຣະ ຜຶ່ງຈະແສດງປະຈຸບັນອອກມາ

2. ສາຮກົງຕັວນຳທີ່ໃຫ້ທຳໄດ້ໂອດມີກື່ນິດ ອະໄຮບ້າງ

ເຈອ່ຽມເນີຍມ (Germanium) ແລະ ຂີລິຄອນ (Silicon).

3. ເມື່ອໄດ້ໂອດໄດ້ຮັບໄປແອສຕຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບໄປແອສກັບ ມີການທຳກັນຍ່າງໃຈ (2 ຄະແນນ)

ເມື່ອໄດ້ຮັບໄປແອສຕຽນກະແສຈະໄຫລຜ່ານໄດ້ໂອດໄດ້ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮັບໄປແອສກັບກະແສຈະໄຫລຜ່ານ
ໄດ້ໂອດໄມ້ໄດ້

4. ການໃຫ້ໄປແອສຕຽນ ແລະ ໄປແອສກັບໃຫ້ໄດ້ໂອດ ຕ້ອງປົ້ນກະແສໄພຟ້າຍ່າງໃຈ (2 ຄະແນນ)

ໄປແອສຕຽນ ຄື່ອປົ້ນແຮງດັນຂໍ້ວບວກໃຫ້ກັບສາຮ P ອີເຂົ້າແອນິດ (A) ຂໍ້ລົບໃຫ້ສາຮ N ອີເຂົ້າແຄໂໂທດ (K)
ໄປແອສກັບ ຄື່ອປົ້ນແຮງດັນຂໍ້ວບວກໃຫ້ກັບສາຮ N ອີເຂົ້າແຄໂໂທດ (K) ຂໍ້ລົບໃຫ້ສາຮ P ອີເຂົ້າແອນິດ (A)

5. ດີເປີເຊັນຮິຈິນ (Depletion Region) ຄື່ອຈະໄຮ

ບຣິວັນຮອຍຕ່ອ P N ທີ່ປລອດພາຫະ ມີສາພເປັນຈົນວິໄພຟ້າ

6. ແຮງດັນພັງທລາຍ (Breakdown Voltage) ຄື່ອຈະໄຮ

ແຮງດັນໄຟຟ້າດ້ານໄປແອສກັບທີ່ສູງຈົນທຳໃຫ້ກະແສໄພຟ້າໄຫລໄດ້ ທຳໃຫ້ໄດ້ໂອດຈຳຮຸດ

7. ໄດ້ໂອດເບຼອ໌ 1N4007 ກະແສໄປແອສຕຽນ ແລະ ທນແຮງດັນໄປແອສກັບ ສູງສຸດໄດ້ເທົ່າໄຮ (2 ຄະແນນ)

ກະແສ 1 ແອມປີ້ ແຮງດັນ 1000 ໂວລຕໍ່

8. ໄດ້ໂອດເບຼອ໌ 1N5400 ກະແສໄປແອສຕຽນ ແລະ ທນແຮງດັນໄປແອສກັບ ສູງສຸດໄດ້ເທົ່າໄຮ (2 ຄະແນນ)

ກະແສ 3 ແອມປີ້ ແຮງດັນ 50 ໂວລຕໍ່

9. ຈົງເຂີຍເຂີຍໂຄຮງສ້າງ ແລະ ສັນລັກຂົນຂອງໄດ້ໂອດ (2 ຄະແນນ)



10. ຈົງເຂີຍເຂີຍຮູບຄົ່ນ ທີ່ໄດ້ຈາກວົງຈາງເຮັດວຽກກະແສແບບຄົງຄົ່ນ ແລະ ເຕັມຄົ່ນ (2 ຄະແນນ)




เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2


หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด

คำชี้แจง ให้วัดวงจรเรียงกระแสทั้ง 5 วงจร ตามข้อที่กำหนดให้ (20 คะแนน)


1. วงจร Bridge Rectifier (4 คะแนน)

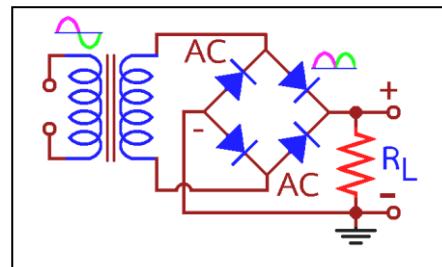


2. วงจร Full Wave Rectifier (4 คะแนน)

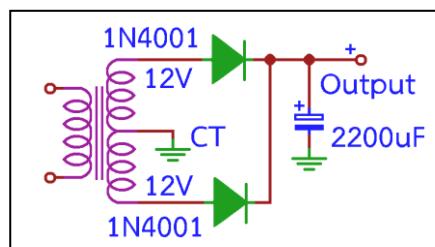


3. วงจร Dual Polarity Supply (4 คะแนน)

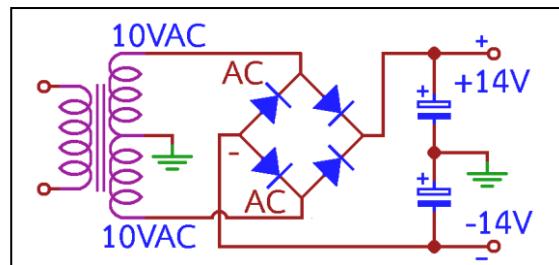

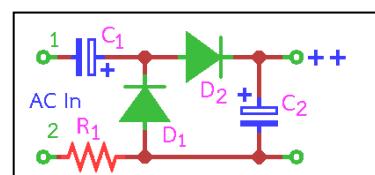4. วงจรเรียงกระแสทวีคูณแรงดันแบบครึ่งคลื่น (4 คะแนน)



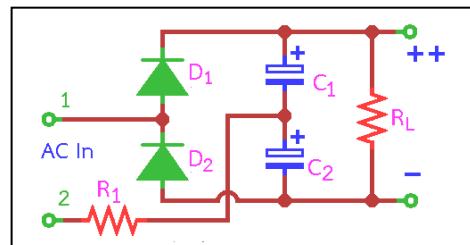5. วงจรเรียงกระแสทวีคูณแรงดันแบบเต็มคลื่น (4 คะแนน)



**เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด**

1. ค
2. จ
3. ข
4. ง
5. ง
6. ข
7. ก
8. ค
9. จ
10. ก

**เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด**

1. จ
2. ค
3. ง
4. ข
5. ข
6. ค
7. ง
8. จ
9. ก
10. ก

เฉลยใบงานที่ 1

หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด

วงจรที่ 1 เป็นวงจรอนุกรม ใช้ชิลลิคอนไดโอด เบอร์ 1N4148 จำนวน 4 ตัว

1. เสียบอุปกรณ์ตามวงจรที่ 1
2. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP2 (TP1 เป็นขั้วบวก) วัดได้.....0.66.....โวลต์
3. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP3 วัดได้.....1.3.....โวลต์
4. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP4 วัดได้.....1.9.....โวลต์
5. แรงดันที่ตกรคร่อมไดโอดทั้ง 4 ตัว วัดได้.....2.6.....โวลต์
6. แรงดันที่ตกรคร่อมตัวต้านทาน วัดได้.....1.5.....โวลต์
7. แรงดันที่ตกรคร่อม LED วัดได้.....1.9.....โวลต์

วงจรที่ 2 เป็นวงจรอนุกรม ใช้เจอร์เมเนียมไดโอด เบอร์ 1N60 จำนวน 4 ตัว

1. เสียบอุปกรณ์ตามวงจรที่ 1
2. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP2 (TP1 เป็นขั้วบวก) วัดได้.....0.55.....โวลต์
3. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP3 วัดได้.....1.5.....โวลต์
4. วัดแรงดันที่จุด TP1 และ TP4 วัดได้.....2.....โวลต์
5. แรงดันที่ตกรคร่อมไดโอดทั้ง 4 ตัว วัดได้.....2.3.....โวลต์
6. แรงดันที่ตกรคร่อมตัวต้านทาน วัดได้.....1.8.....โวลต์
7. แรงดันที่ตกรคร่อม LED วัดได้.....1.9.....โวลต์

เฉลยใบงานที่ 2

หน่วยที่ 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด

3. วัดแรงดันไฟฟ้าจากหม้อแปลง ทางด้าน Secondary ที่ต่อเข้าวงจรได้12....VAC
4. วัดแรงดันตกรคร่อม C_1 ได้.....15.....VDC แรงดันตกรคร่อม C_2 ได้...30...VDC
5. วัดแรงดันที่ขา Output ได้.....30.....VDC
6. ต่ออุปกรณ์ตามวงจรที่ 2 ลงบนโปรดักเตอร์ ใช้แรงดันจากชด Secondary ของหม้อแปลง
7. วัดแรงดันตกรคร่อม C_1 ได้.....15.....VDC แรงดันตกรคร่อม C_2 ได้...15.....VDC
8. วัดแรงดันที่ขา Output ได้.....30.....VDC

เอกสารอ้างอิง

ชิงชัย ศรีสุรัตน์ และวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร. นนทบุรี : บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย, 2556.

บุญธรรม ภัตราจารุกุล. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2556.

พันธ์ศักดิ์ พุฒimanitphong. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2556.

พันธ์ศักดิ์ พุฒimanitphong. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2557.

วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร และชิงชัย ศรีสุรัตน์. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร. นนทบุรี : บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย, 2557.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

<http://makeitatyourlibrary.org/technology/basic-electronics#.U8OSpWV9lOI>

<http://www.diode.krubpom.com/home.htm>

<http://www.diodes.com>

http://www.eeweb.com/blog/andrew_carter/the-basics-of-inductor

<http://www.eleccircuit.com>

<http://www.kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-07.html>

<http://www.learningelectronics.net>

<http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?topic=689.0>

<http://www.oknation.net/blog/win34531/2007/12/06/entry-2>

<http://www2.tatc.ac.th/e-learning/story9.html>