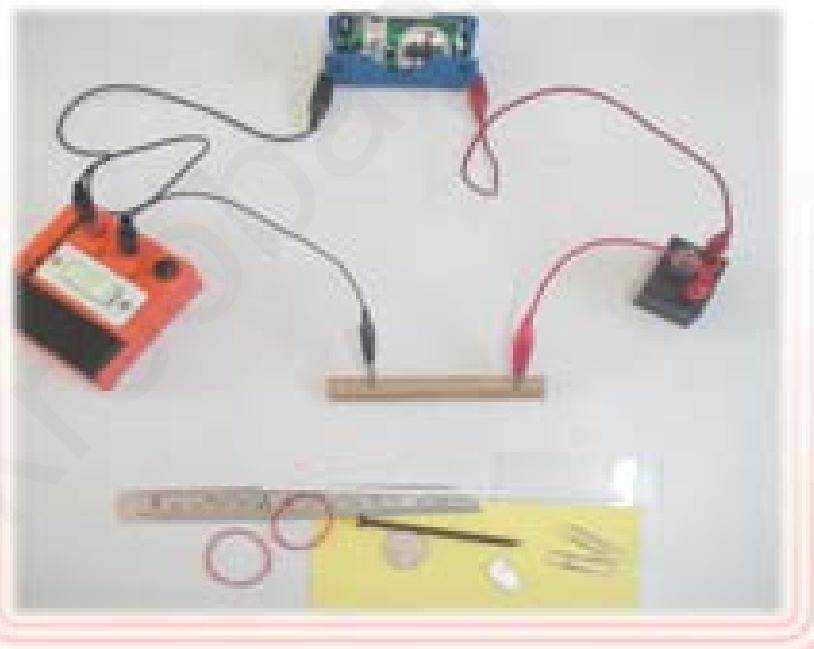


# ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า

เล่ม 2

## ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า



นางณัฐสิตา สมสมัย

โรงเรียนบ้านละหานหาราย(คุรุราชภูรบำรุงวิทยา)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

## คำนำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 16101 เรื่อง วงศ์ไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 8 เล่ม

เล่มที่ 2 เรื่อง ตัวนำไฟฟ้าและวนไฟฟ้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตัวนำไฟฟ้า และวนไฟฟ้า การนำวัสดุตัวนำไฟฟ้าและวนไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ ที่หลากหลาย โดยผู้จัดทำใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับ เพื่อให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

เมื่อนักเรียนได้ศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เล่มนี้แล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีผลต่อการพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ณัฐสิตา สมสมัย



## คำชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน

ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วงศ์ไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ ดังนี้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
  - 3.1 ขั้นสร้างความสนใจ
  - 3.2 ขั้นสำรวจและค้นหา
  - 3.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
  - 3.4 ขั้นขยายความรู้และนำไปใช้
  - 3.5 ขั้นประเมินผล
4. ทำแบบฝึกกิจกรรม
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
6. หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูได้ทันที



## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
คำชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ข
<b>สารบัญ</b>	<b>ค</b>
แบบทดสอบก่อนเรียน	1
1. มาตรฐานและตัวชี้วัด	3
2. สาระสำคัญ	3
3. จุดประสงค์การเรียนรู้	3
4. กระบวนการเรียนรู้	4
4.1 ขั้นสร้างความสนใจ	4
4.2 ขั้นสำรวจและค้นหา	6
4.2.1 ตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้า	6
4.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป	9
4.4 ขั้นขยายความรู้	10
4.5 ขั้นประเมิน	12
5. แบบฝึกกิจกรรม	12
6. กิจกรรมเสริม	13
7. แนวคำตอบแบบฝึกกิจกรรม	14
7. แบบทดสอบหลังเรียน	15
8. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	17
บรรณานุกรม	18

## แบบทดสอบก่อนเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วงศ์ไฟฟ้า  
 เรื่อง ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า รหัสวิชา ว 16101  
 เวลา 10 นาที จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

**คำชี้แจง** ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากรบท( ) ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เรียกว่าอะไร
 

ก. เชลล์ไฟฟ้า	ข. ตัวต้านทาน
ค. ฉนวนไฟฟ้า	ง. ตัวนำไฟฟ้า
2. วัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เรียกว่าอะไร
 

ก. ตัวนำไฟฟ้า	ข. ฉนวนไฟฟ้า
ค. ตัวกลางไฟฟ้า	ง. ตัวต้านทาน
3. วัสดุในข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า
 

ก. ตะปู	ข. ลูกกุญแจ
ค. ถุงพลาสติก	ง. คลิปหนีบกระดาษ
4. ข้อใดต่อไปนี้นำไฟฟ้าได้
 

ก. ซิลีเนียม	ข. ออกซิเจน
ค. พลาสติก	ง. แกรไฟต์



5. โลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือโลหะใด

- |                |          |
|----------------|----------|
| ก. ทองแดง      | ข. เงิน  |
| ค. อะลูมิเนียม | ง. เหล็ก |

6. สารในข้อใดต่อไปนี้นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

- |          |            |
|----------|------------|
| ก. ทองคำ | ข. ทองแดง  |
| ค. เหล็ก | ง. สังกะสี |

7. สายไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปใช้อะไรเป็นตัวนำไฟฟ้าและจวนวนไฟฟ้า ตามลำดับ

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ก. อะลูมิเนียม , เงิน | ข. เงิน , พลาสติก |
| ค. ทองแดง , พลาสติก   | ง. ทองแดง , ยาง   |

8. ข้อใดเป็นจวนวนไฟฟ้าทั้งหมด

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| ก. เชือก ผ้า กระดาษ  | ข. แหวนเงิน พลาสติก ไม้ |
| ค. ฟุตเหล็ก ผ้า แก้ว | ง. ตะปู ไม้ น้ำธรรมชาติ |

9. ของใช้ชนิดใดที่มีทั้งส่วนประกอบที่เป็น ตัวนำไฟฟ้าและจวนวนไฟฟ้า

- |            |            |
|------------|------------|
| ก. ช้อน    | ข. ตะเกียบ |
| ค. เตาเริด | ง. ส้อม    |

10. ต้องใช้วัสดุใดเชื่อมต่อกันระหว่างไฟฟ้าจึงจะทำให้หลอดไฟสว่าง

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| ก. หนังยาง | ข. คลิปหนีบกระดาษ |
| ค. แก้ว    | ง. เชือก          |



## ตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้า

### 1. มาตรฐานและตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้า

### 2. สาระสำคัญ

ตัวนำไฟฟ้า เป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย ส่วนมากเป็นโลหะ เช่น เงิน ทองแดง เป็นต้น จำนวนไฟฟ้า เป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เช่น ยาง ผ้า กระเบื้อง พลาสติก

### 3. จุดประสงค์การเรียนรู้


1. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้าได้
2. อธิบายความหมายของตัวนำไฟฟ้า จำนวนไฟฟ้าและการนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข



## 4. กระบวนการเรียนรู้
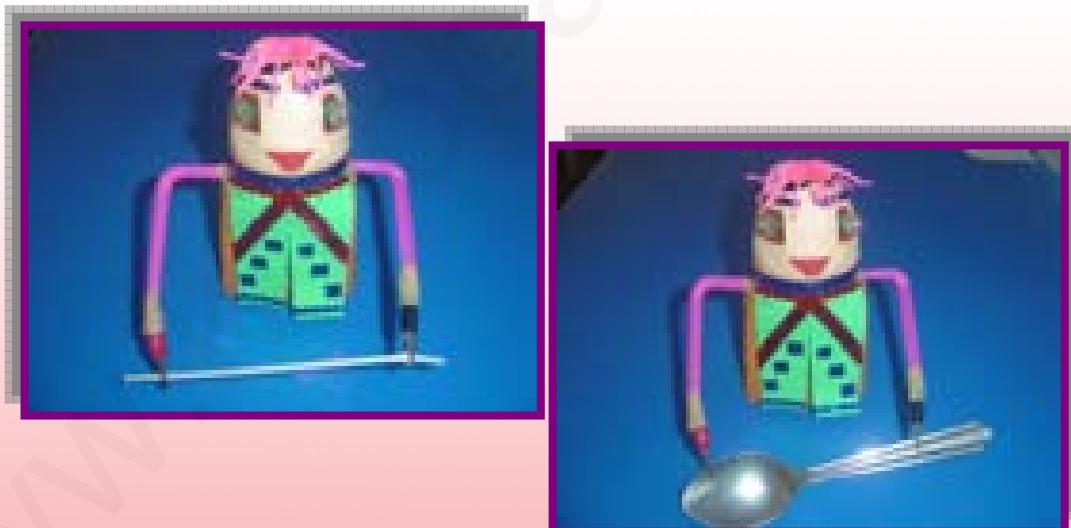
### 4.1 ขั้นสร้างความสนใจ

วันนี้ครูให้นักเรียนดูตุ๊กตาไฟฟ้า  
โดยให้นักเรียนนำเมื่อทั้งสองข้างของตุ๊กตา<sup>ไฟฟ้า</sup>  
ไปแตะที่วัสดุต่างๆ รอบๆ ห้อง 2-3 ชนิด



ภาพกิจกรรม ตุ๊กตาไฟฟ้า

ที่มา : ณัฐสิตา สมสมัย โรงเรียนบ้านละหานทรaille (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)  
ถ่ายเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555



เมื่อเอามือทิ้งสองข้างของตุ๊กตา  
ไปแตะวัสดุต่างๆ สังเกตเห็น  
การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ



เห็นหลอดไฟสว่าง  
และไม่สว่างค่ะ

ครูคะ เพราะเหตุใดวัสดุบางชนิดเมื่อ  
มือของตุ๊กตาไปแตะแล้วหลอดไฟฟ้า  
สว่างคะ

วันนี้เราจะมาทดลองดูว่าเพราะเหตุใดเมื่อวัสดุ  
ต่อในวงจรไฟฟ้าแล้วหลอดไฟฟ้าสว่างและ  
ไม่สว่าง คะ



## 4.2 ขั้นสำรวจและค้นหา

### 4.2.1 ตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้า

เตรียมอุปกรณ์ดังนี้



#### วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

- ถ่านไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้า 1 เซลล์ พร้อมกระเบื้องถ่าน
- หลอดไฟฟ้า 2.5 V พร้อมฐาน 1 ชุด
- สายไฟ 4 เมตร
- สวิตซ์ 1 อัน
- วัตถุต่างๆ ได้แก่ คลิป พลาสติก ไม้บรรทัด ยาง ตะปู แก้ว เป็นต้น



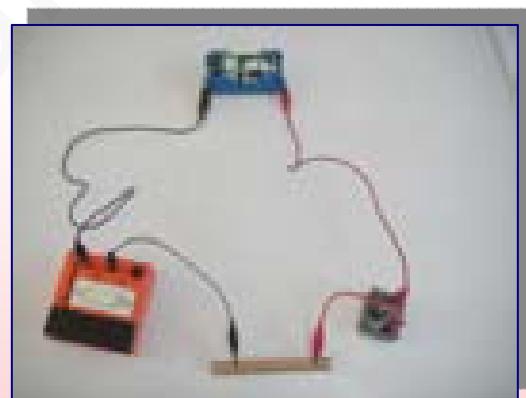
## วิธีการปฏิบัติกิจกรรม

- ให้ต่อวงจรไฟฟ้า ดังรูป



- นำวัตถุที่ทำจากวัสดุต่างๆ ต่อระหว่างคลิปปักจระเข้ แล้วเปิดสวิตช์  
สังเกตความสว่างของหลอดไฟและบันทึกผล



ภาพกิจกรรม วงจรไฟฟ้า

ที่มา : ณัฐสิตา สมสมัย โรงเรียนบ้านละหานทราย(ครุภาระภูร์บำรุงวิทยา)

ถ่ายเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555

## บันทึกผลกิจกรรม ตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้า

ตารางบันทึกผลการทำกิจกรรม

วัตถุ	วัสดุที่ใช้ทำ	ความสว่างของหลอดไฟฟ้า	
		สว่าง	ไม่สว่าง

สรุปผลการทำกิจกรรม

.....

.....

.....

.....

.....



### 4.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

จากการทำกิจกรรมวัสดุใดบ้างที่ต้องแล้วหลอดไฟสว่าง  
และวัสดุใดที่ต้องแล้วหลอดไฟไม่สว่าง ค่ะ



วัสดุที่ต้องแล้วหลอดไฟสว่าง  
ได้แก่ เหล็ก ตะปู คลิปหนีบ  
ไส้ดินสอ วัสดุที่ต้องแล้ว  
หลอดไฟไม่สว่าง ได้แก่  
พลาสติก กระดาษ ยาง ผ้า  
กระจกและแก้ว ค่ะ



วัสดุใดนำไฟฟ้าได้ และวัสดุใดไม่นำไฟฟ้า  
นักเรียนทราบได้อย่างไรคะ

วัสดุที่นำไฟฟ้าได้ เมื่อต้องในวงจรไฟฟ้า  
จะทำให้หลอดไฟสว่าง  
ส่วนวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า เมื่อต้องในวงจรไฟฟ้า  
หลอดไฟจะไม่สว่าง ค่ะ



#### 4.4 ขั้นขยายความรู้



ครูครับ แล้วสายไฟตามบ้าน เขาใช้วัสดุ  
อะไรทำครับ

สายไฟตามบ้านจะมีส่วนค้านนอกเป็นฉนวนไฟฟ้า  
และค้านในเป็นตัวนำไฟฟ้า นักเรียนศึกษาจาก  
ข้อมูลต่อไปนี้นะครับ



#### ตัวนำไฟฟ้า

**ตัวนำ (Conductor)** คือ สาร วัตถุ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ที่ยอมให้  
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย หรือวัตถุที่มีความต้านทานต่ำ ได้แก่ ทองแดง  
อะลูมิเนียม เหล็ก ทอง เงิน และแกรไฟต์ ซึ่งเงินเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด



ภาพตัวนำไฟฟ้า

#### ภาพตัวนำไฟฟ้า

ที่มา : ณัฐสิตา สมสมัย โรงเรียนบ้านละหานทรย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

ถ่ายเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555

## อนวนไฟฟ้า

**อนวน (Insulator)** คือ สาร วัตถุ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้ หรือ ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ให้ผ่านได้แก่ ไม้ พลาสติก ยาง แก้ว กระเบื้อง ผ้าและกระดาษ เป็นต้น



ภาพอนวนไฟฟ้า

อนวนไฟฟ้าทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากการกระแสไฟฟ้า สายไฟจะหุ้มด้วยอนวนไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ต้องสัมผัสกับร่างกายจะเป็นอนวนไฟฟ้า เช่น ไขควง เตาเร็ค ส่วนที่เป็นมือจับจะเป็นอนวนไฟฟ้าจำพวกพลาสติก

สายไฟที่ไม่มีอนวนหุ้ม ถ้าสัมผัสกันจะเกิดการลัดวงจร หรือเรียกว่าไฟช็อต ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากเราไปสัมผัส กระแสไฟฟ้าจะร้าวเข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เสียชีวิตได้

สายไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านทั่วไปจะใช้ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าแทนเงินซึ่งมีราคาแพง ส่วนสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีขนาดใหญ่จะใช้อัลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบากว่าทองแดง

ภาพอนวนไฟฟ้า

ที่มา : ณัฐสิตา สมสมัย โรงเรียนบ้านละหารราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

ถ่ายเมื่อ 14 พฤษภาคม 2555

## 4.5 ขั้นประเมิน

แบบฝึกกิจกรรม เรื่อง ตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้า

ชื่อ..... ชั้น..... เลขที่.....

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (ข้อละ 2 คะแนน)

1. เมื่อแนบตุ๊กตาไฟฟ้าแต่ละหัวเหล็ก จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟหรือไม่ สังเกตได้จากสิ่งใด.....

2. วัสดุใดบ้างที่ต่อ กับวงจรไฟฟ้าแล้วหลอดไฟสว่าง และ ไม่สว่าง และ เรียกว่าอะไร.....

3. สายไฟตามบ้านโดยทั่วไปใช้อะไรเป็นตัวนำไฟฟ้า และจำนวนไฟฟ้า

4. ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดขึ้นได้อย่างไร.....

5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการนำวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน .....

เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน		
	2 คะแนน	1 คะแนน	0 คะแนน
การตอบคำถามคิด วิเคราะห์	มีคำตอบครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจนและถูกต้อง	มีคำตอบไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจนและถูกต้อง	ไม่ตอบคำถาม และตอบ ไม่ถูกต้อง

## กิจกรรมเสริม “สมุดภาพตัวนำไฟฟ้าและนวนไฟฟ้า”

คำชี้แจง ให้นักเรียนหาภาพวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า และจำนวนไฟฟ้า  
จากราบสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์เก่า จากนั้นนำมาจัดทำสมุดภาพ  
จำแนกวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้า

### ตัวอย่าง



## แนวคำตอบ

แบบฝึกกิจกรรม เรื่อง ตัวนำไฟฟ้าและนวนไฟฟ้า

ชื่อ..... ชั้น..... เลขที่.....

**คำชี้แจง** ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (ข้อละ 2 คะแนน)

1. เมื่อแขนตุ๊กตาไฟฟ้าแตะแท่นเหล็ก จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟหรือไม่ สังเกตได้จากสิ่งใด **มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟ สังเกตจากหลอดไฟสว่าง**

2. วัสดุใดบ้างที่ต่อ กับวงจรไฟฟ้าแล้วหลอดไฟสว่าง และไม่สว่าง และเรียกว่าอะไร  
วัสดุที่ต่อแล้วหลอดไฟฟ้าสว่าง **ได้แก่ เหล็ก ทองแดง กราไฟต์ ตะปู คลิป** เรียกว่า **ตัวนำไฟฟ้า** วัสดุที่ต่อแล้วหลอดไฟฟ้าไม่สว่าง **ได้แก่ พลาสติก กระดาษ ยาง แก้ว** เรียกว่า **/nonconductorไฟฟ้า**

3. สายไฟตามบ้านโดยทั่วไปใช้อะไรเป็นตัวนำไฟฟ้า และนวนไฟฟ้า  
**สายไฟตามบ้านโดยทั่วไปทำด้วยโลหะทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้า และมีพลาสติกเป็น**  
**/nonconductorไฟฟ้าห่อหุ้มลวดทองแดง ไว้**

4. ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดขึ้นได้อย่างไร **เกิดจากสายไฟที่ไม่มี/nonconductor หุ้ม อ้าสัมผัสกันจะเกิด**  
**การลัดวงจร หรือเรียกว่า ไฟชื้อต ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้**

5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการนำวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและนวนไฟฟ้าไปใช้  
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน **วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เช่น ทองแดง และอะลูминيوم**  
**นำไปใช้ในการทำสายไฟ ส่วนวัสดุที่เป็น/nonconductor เช่น พลาสติก นำไปใช้หุ้มสายไฟหรือ**  
**หุ้มภายนอกอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ไฟฟ้ารั่วเข้าสู่ร่างกาย หรือเกิดลัดวงจรเมื่อ**  
**สายไฟแตกกัน**



## แบบทดสอบหลังเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วงศ์ไฟฟ้า  
เรื่อง ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า รหัสวิชา ว 16101

เวลา 10 นาที จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท( ) ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. วัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เรียกว่าอะไร
 

ก. ตัวกลางไฟฟ้า	ข. ตัวนำไฟฟ้า
ค. ฉนวนไฟฟ้า	ง. ตัวต้านทานไฟฟ้า
2. วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เรียกว่าอะไร
 

ก. เชลล์ไฟฟ้า	ข. ตัวละลายไฟฟ้า
ค. ตัวนำไฟฟ้า	ง. ฉนวนไฟฟ้า
3. วัสดุในข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า
 

ก. ตะปู	ข. ยาง
ค. ลูกกุญแจ	ง. คลิปหนีบกระดาษ
4. ข้อใดต่อไปนี้นำไฟฟ้าได้
 

ก. ซีนตอน	ข. แกรไฟต์
ค. ชิลีเนียม	ง. ออกซิเจน



5. โลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือโลหะใด

ก. เงิน

ข. ทองแดง

ค. อะลูมิเนียม

ง. เหล็ก

6. สารในข้อใดต่อไปนี้นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด

ก. ทองคำ

ข. ทองแดง

ค. เหล็ก

ง. สังกะสี

7. ข้อใดเป็นชนวนไฟฟ้าทั้งหมด

ก. ฟุตเหล็ก ผ้า แก้ว

ข. แหวนเงิน พลาสติก ไม้

ค. ตะปู ไม้ น้ำธรรมชาติ

ง. เชือก ผ้า กระดาษ

8. สายไฟฟ้าที่ใช้หัวไปใช้อะไรเป็นตัวนำและชนวนไฟฟ้าตามลำดับ

ก. ทองแดง , ยาง

ข. เงิน , พลาสติก

ค. ทองแดง , พลาสติก

ง. อะลูมิเนียม , เงิน

9. ต้องใช้วัตถุใดเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟสว่าง

ก. เชือก

ข. หนังยาง

ค. แก้ว

ง. คลิปหนีบกระดาษ


10. ของใช้ชนิดใดที่มีทั้งส่วนประกอบที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและชนวนไฟฟ้า

ก. เตาเร็ด

ข. ตะเกียง

ค. ช้อน

ง. ส้อม

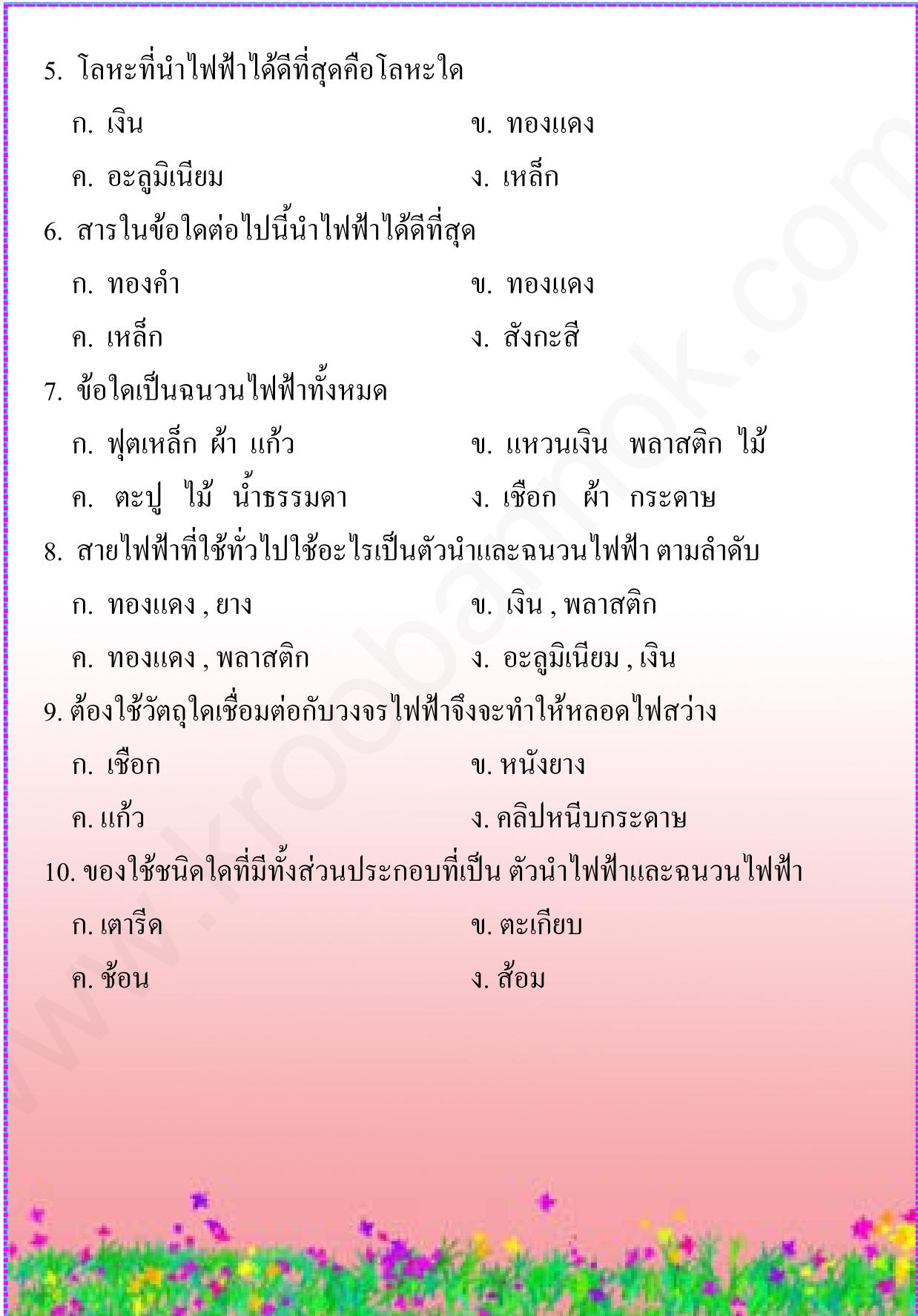



แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
เรื่อง ตัวนำไฟฟ้าและจำนวนไฟฟ้า

ก่อนเรียน		หลังเรียน	
ข้อ	คำตอบ	ข้อ	คำตอบ
1	ง	1	ค
2	ข	2	ค
3	ค	3	ข
4	ง	4	ข
5	ข	5	ก
6	ข	6	ข
7	ค	7	ง
8	ก	8	ค
9	ค	9	ง
10	ข	10	ก

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 หรือ ถูก 8 ข้อ ขึ้นไป

## บรรณานุกรม

กรรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ครุสภากาดพระร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

\_\_\_\_\_ (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.  
\_\_\_\_\_ (2550). คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ครุสภากาดพระร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2552). หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

\_\_\_\_\_ (2552). การอบรมครุด้วยระบบทางไกล สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครุ ที่ 3. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

เอกสารนิทรรศ์ สื่อทางศัลย์และคณะ. (2553). วิทยาศาสตร์ชั้น ป.6. กรุงเทพฯ :  
ไทยรัมพี จำกัด.

